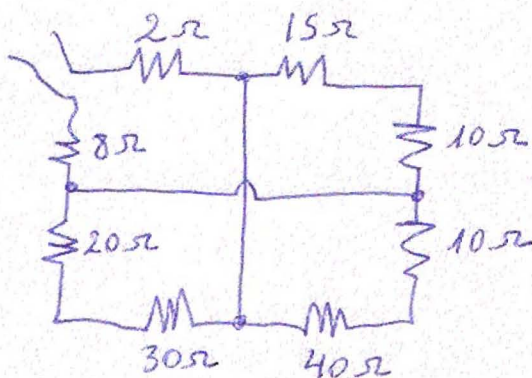



Ejercicios Propuestos

a)

$R_{eq} = ?$




c) $C_{eq} = ?$

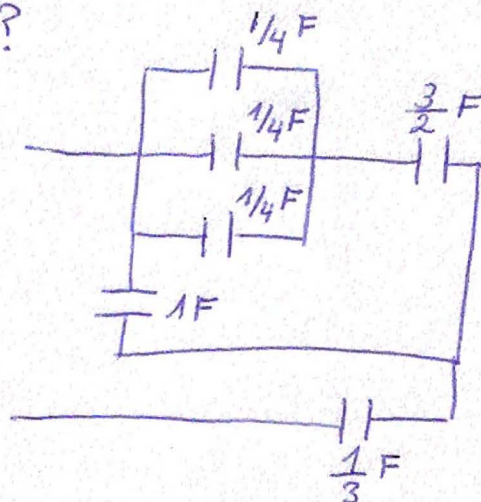


C_{eq}


f) Hallar V_y

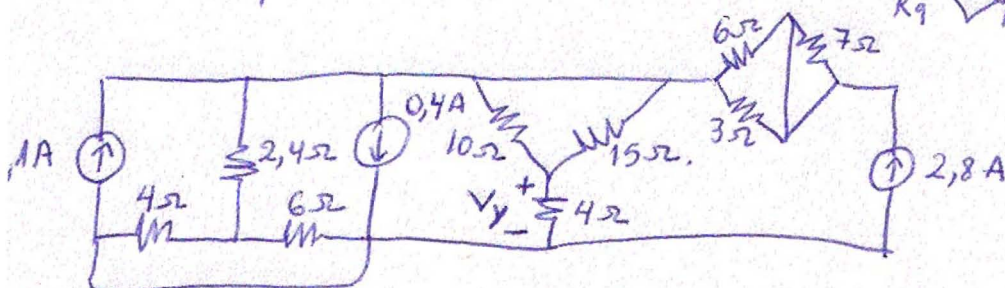

b) $V_S = ?$

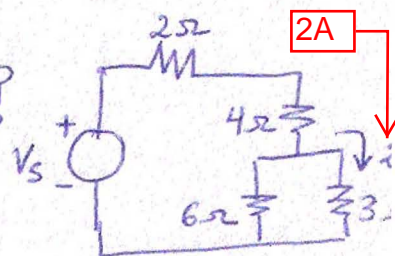


d)

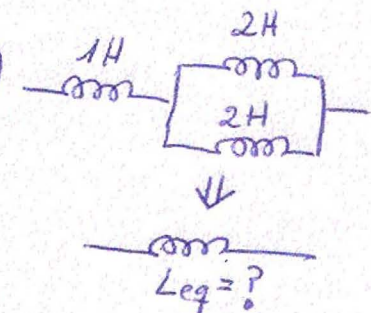

$L_{eq} = ?$

e) Expresar R_{eq}

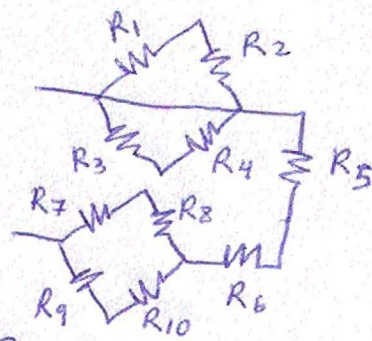

g) Halle la inductancia equivalente entre los nudos m y n

