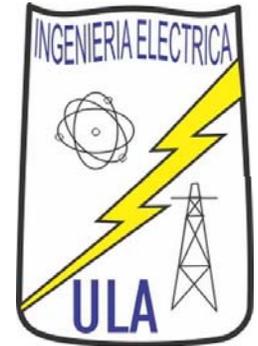




INGENIERIA  
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES  
MÉRIDA VENEZUELA



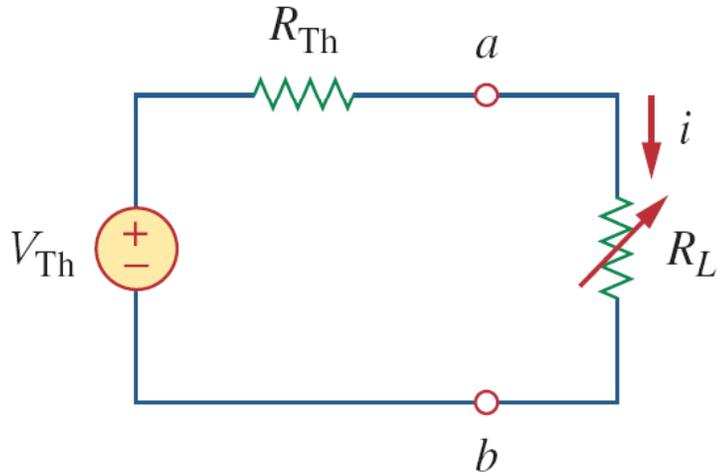
# Teorema de Máxima Transferencia de Potencia

Prof. Gerardo Ceballos



$R_L$  para que reciba la máxima potencia que puede entregar el circuito



$$p = i^2 R_L = \left( \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L} \right)^2 R_L$$

$$\frac{dp}{dR_L} = V_{Th}^2 \left[ \frac{(R_{Th} + R_L)^2 - 2R_L(R_{Th} + R_L)}{(R_{Th} + R_L)^4} \right]$$

$$= V_{Th}^2 \left[ \frac{(R_{Th} + R_L - 2R_L)}{(R_{Th} + R_L)^3} \right] = 0$$

$$R_L = R_{Th}$$



$$0 = (R_{Th} + R_L - 2R_L) = (R_{Th} - R_L)$$

$$p_{L_{max}} = \left( \frac{V_{Th}}{2R_{Th}} \right)^2 R_{Th}$$


$$p_{max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}}$$

# Eficiencia

CENTRAL HIDROELÉCTRICA




CENTRAL TÉRMICA

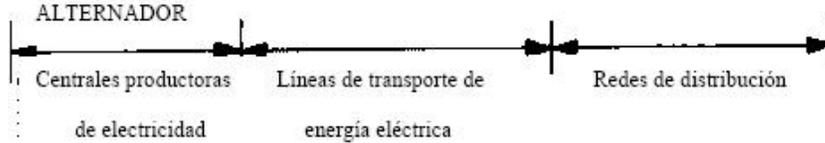

$$\eta = \frac{P_L}{P_g} \cdot 100\%$$

# Eficiencia

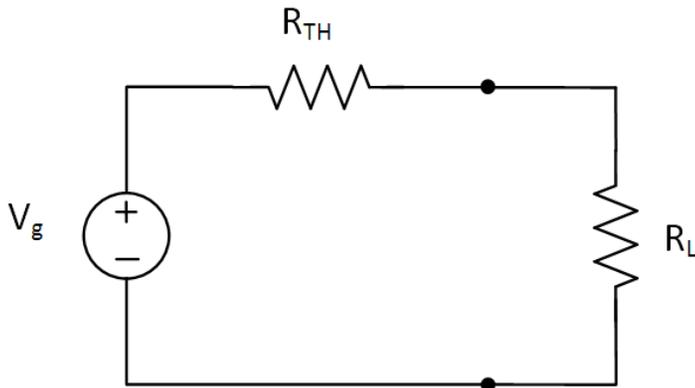

$$\eta = \frac{p_L}{p_g} \cdot 100\%$$


$$\eta = \frac{R_L}{R_{Th} + R_L} \cdot 100\%$$

$$\eta = \frac{i^2(R_L)}{i^2(R_{Th} + R_L)} \cdot 100\%$$

**Para Máxima Transferencia de potencia:**

$$\eta = \frac{R_{Th}}{2R_{Th}} \cdot 100\%$$

$$\eta = 50\%$$

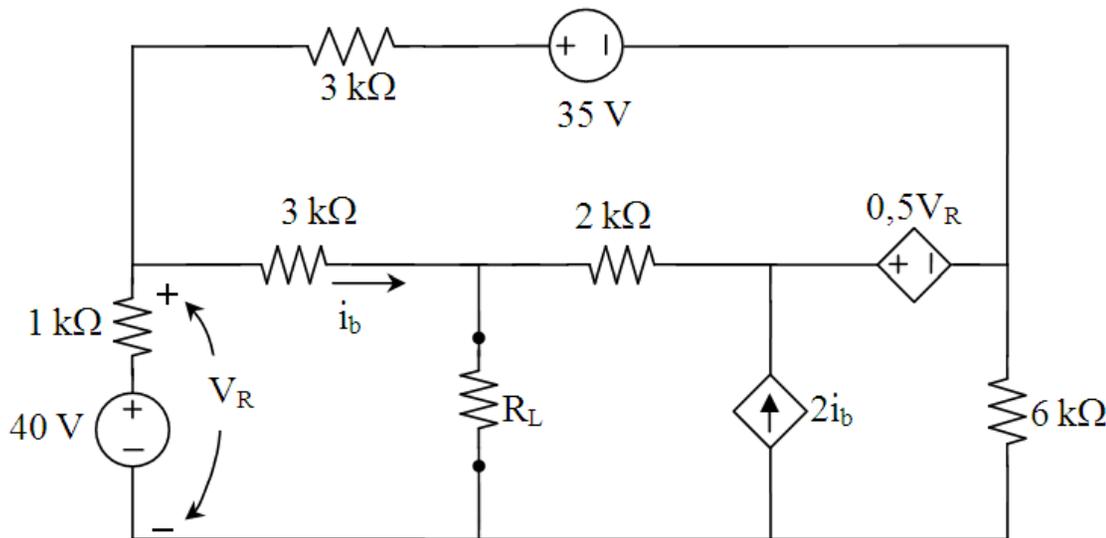


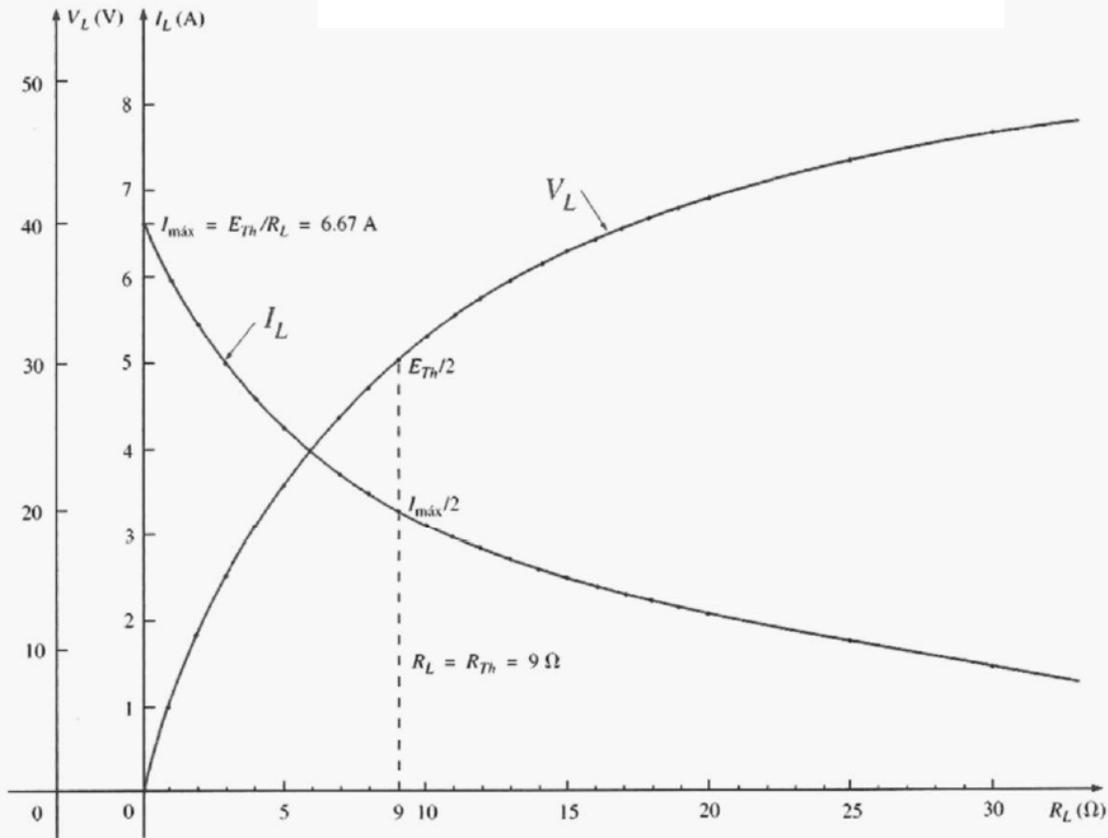
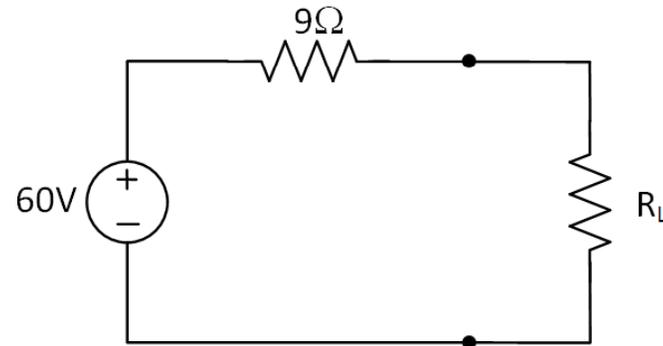
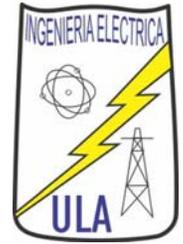
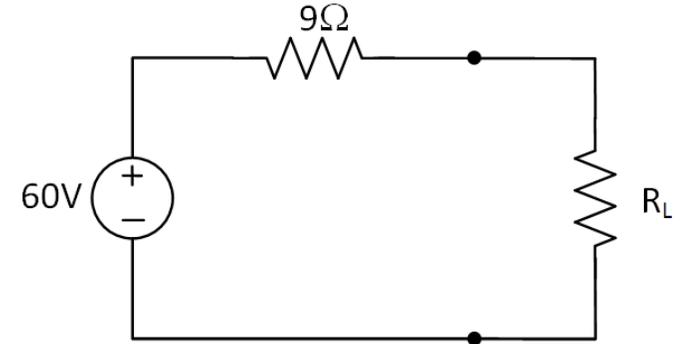
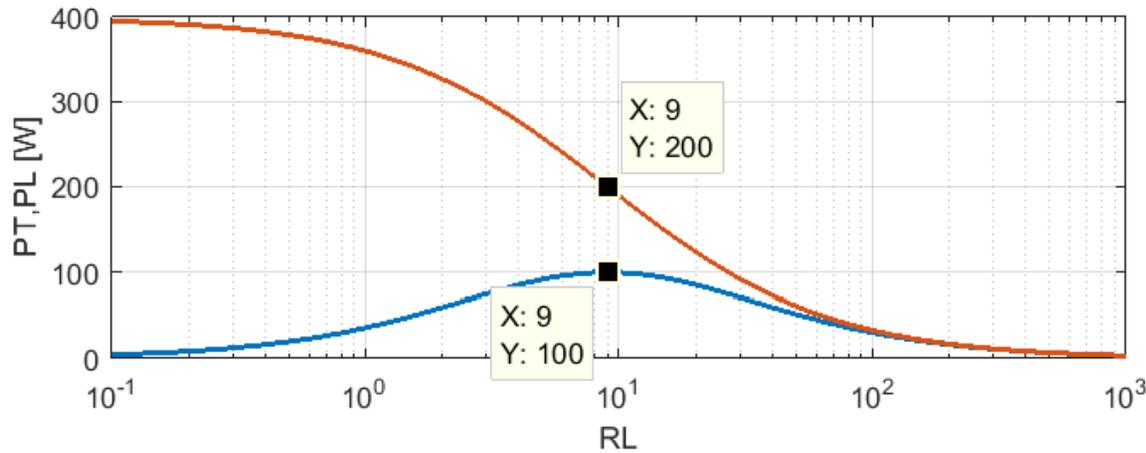


FIGURA 9.81

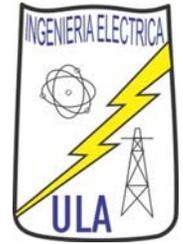
$V_L$  e  $I_L$  en función de  $R_L$  para la red de la figura 9.79.



$$p_{L_{\max}} = \frac{V_{Th}^2}{4 \cdot R_{Th}}$$


$$p_{L_{\max}} = \frac{60^2}{4 \cdot 9} = 100W$$

$$p_{60} = 200W$$

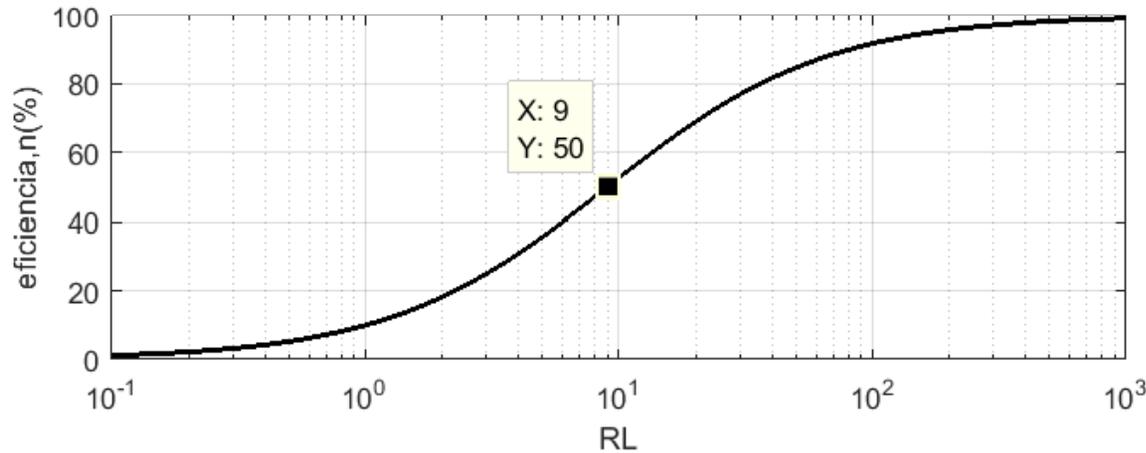



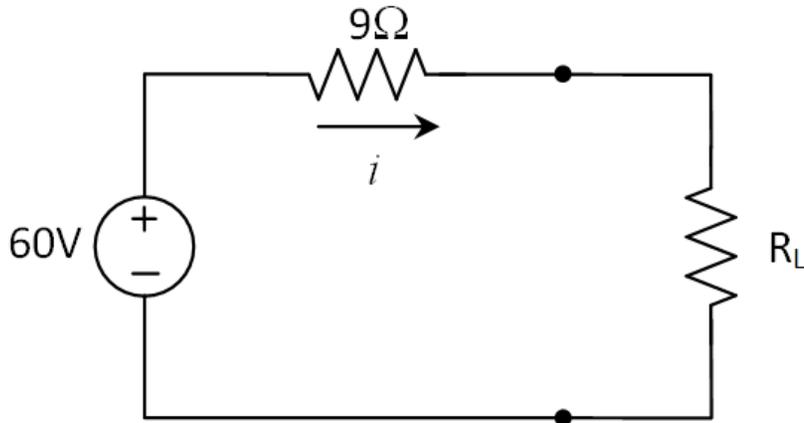¿Qué valor debe tener  $R_L$  para que consuma 70W?




$$\left. \begin{array}{l} 1) \ i = \frac{60}{9 + R_L} \\ 2) \ i^2 R_L = 70 \end{array} \right\}$$


$$9i^2 - 60i + 70 = 0$$

$$R_L^2 + \left(18 - \frac{60^2}{70}\right)R_L + 9^2 = 0$$


$$R_L = 2,63\Omega$$

$$R_L = 30,79\Omega$$

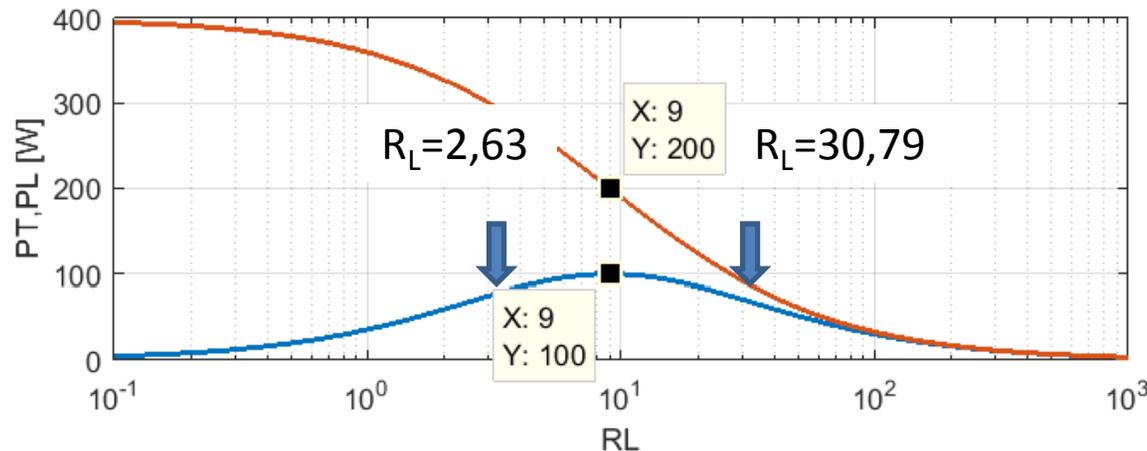

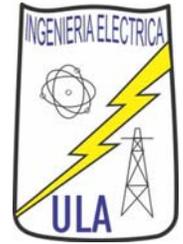

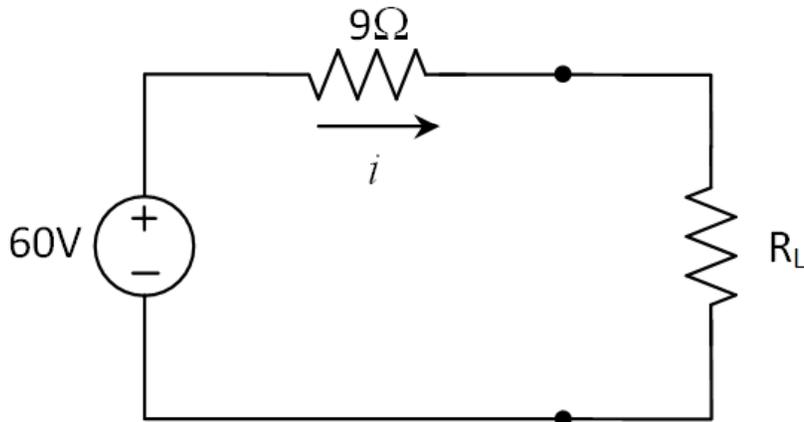¿Qué valor debe tener  $R_L$  para  $\eta=75\%$ ?



$$\eta = \frac{R_L}{R_{Th} + R_L}$$

$$0,75 = \frac{R_L}{9 + R_L}$$

$$0,75(9 + R_L) = R_L$$

$$6,75 + 0,75R_L = R_L$$

$$0,25R_L = 6,75$$

$$R_L = 27\Omega$$

