




INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MÉRIDA VENEZUELA



Divisor de voltaje y de corriente en inductores y capacitores con condiciones iniciales



Divisor de Voltaje en capacitores:

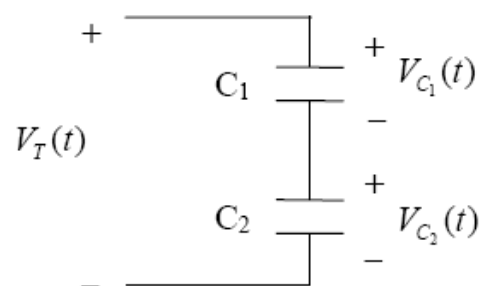

$$V_T(t) = V_{C1}(t) + V_{C2}(t)$$

$$V_T(t) = \frac{1}{C_1} \int_{0^+}^t i_C(\tau) d\tau + V_{C1}(0^+) + \frac{1}{C_2} \int_{0^+}^t i_C(\tau) d\tau + V_{C2}(0^+)$$

$$V_T(t) - V_{C1}(0^+) - V_{C2}(0^+) = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \frac{1}{C_1} \int_{0^+}^t i_C(\tau) d\tau$$


$$\left(V_T(t) - V_{C1}(0^+) - V_{C2}(0^+) \right) \frac{\frac{1}{C_1}}{\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)} = \frac{1}{C_1} \int_{0^+}^t i_C(\tau) d\tau$$

$$V_{C1}(t) = V_{C1}(0^+) + \left(V_T(t) - V_T(0^+) \right) \frac{\frac{1}{C_1}}{\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \right)}$$

Si las condiciones iniciales son cero:

$$V_{C1}(t) = V_T(t) \frac{\frac{1}{C_1}}{\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots \right)}$$

Divisor de Corriente en inductores:

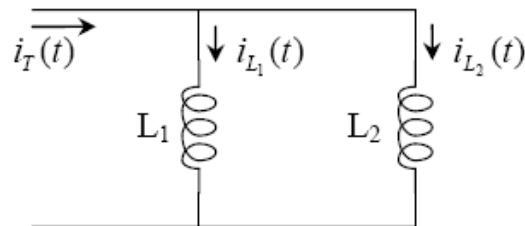

$$i_T(t) = i_{L1}(t) + i_{L2}(t)$$

$$i_T(t) = \frac{1}{L_1} \int_{0^+}^t V_L(\tau) d\tau + i_{L1}(0^+) + \frac{1}{L_2} \int_{0^+}^t V_L(\tau) d\tau + i_{L2}(0^+)$$

$$i_T(t) - i_{L1}(0^+) - i_{L2}(0^+) = \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right) \frac{1}{L_1} \int_{0^+}^t V_L(\tau) d\tau$$

$$\left(i_T(t) - i_{L1}(0^+) - i_{L2}(0^+) \right) \frac{\frac{1}{L_1}}{\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} \right)} = \frac{1}{L_1} \int_{0^+}^t V_L(\tau) d\tau$$


$$i_{L1}(t) = i_{L1}(0^+) + \left(i_T(t) - i_T(0^+) \right) \frac{\frac{1}{L_1}}{\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots \right)}$$

Si las condiciones iniciales son cero:

$$i_{L1}(t) = i_T(t) \frac{\frac{1}{L_1}}{\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots \right)}$$



Divisor de voltaje en inductores:

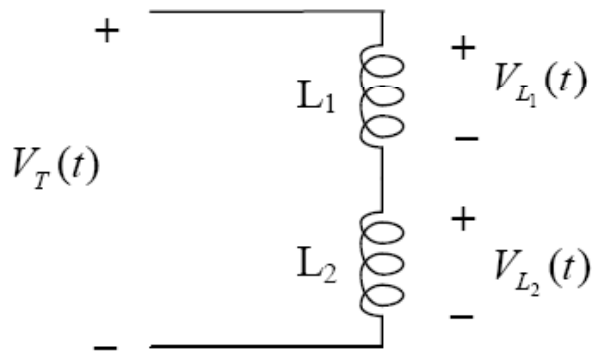


$$V_T(t) = V_{L_1}(t) + V_{L_2}(t)$$

$$V_T(t) = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2) \frac{1}{L_1} L_1 \frac{di}{dt}$$

$$V_{L_1}(t) = V_T(t) \frac{L_1}{L_1 + L_2 + \dots}$$

Divisor de corriente en capacitores:

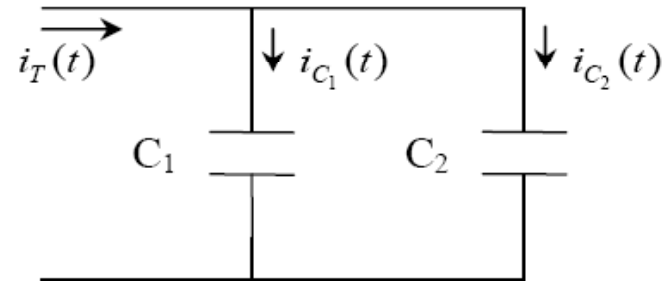

$$i_T(t) = i_{C_1}(t) + i_{C_2}(t)$$

$$i_T(t) = C_1 \frac{dV}{dt} + C_2 \frac{dV}{dt} = (C_1 + C_2) \frac{1}{C_1} C_1 \frac{dV}{dt}$$


$$i_{C_1}(t) = i_T(t) \frac{C_1}{C_1 + C_2 + \dots}$$



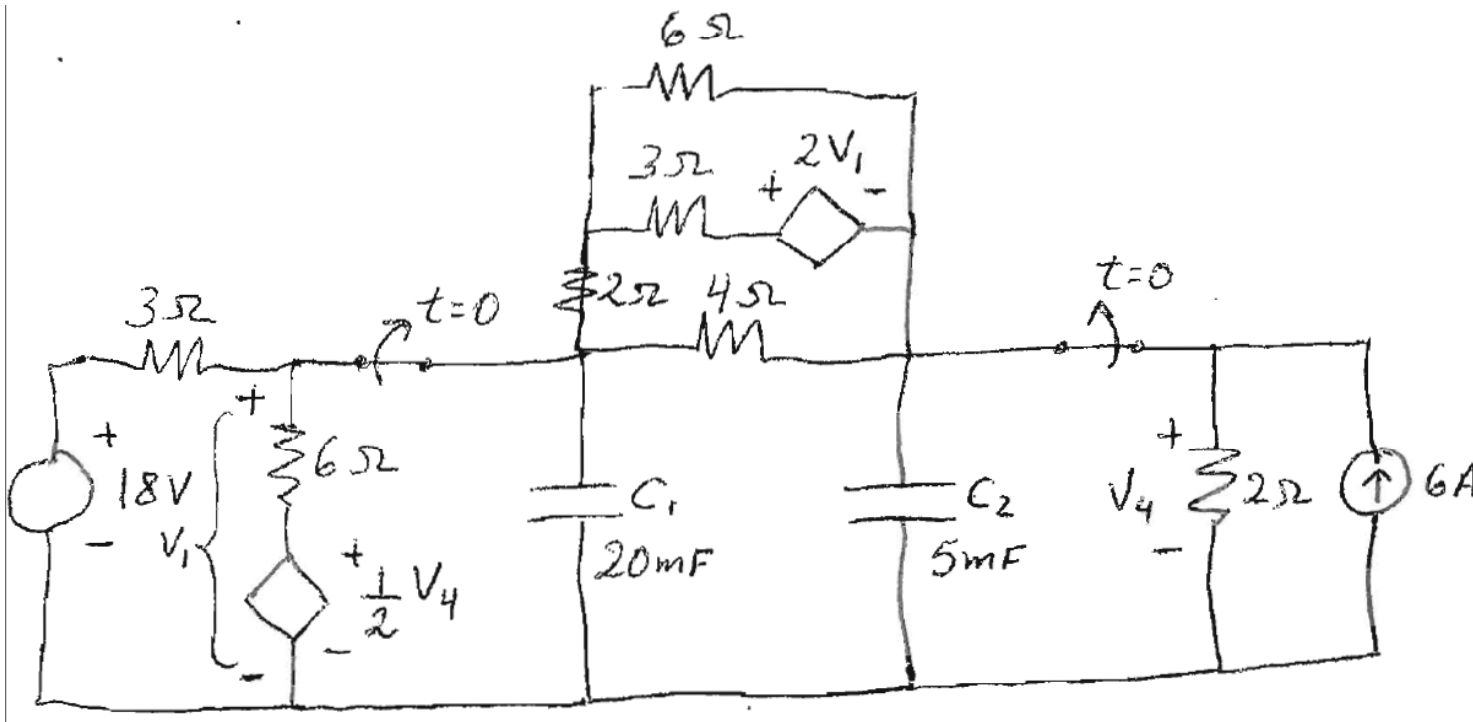Ejercicio con 2 capacitores:


- Ver archivo Capacitores_en_serie2.pdf en la página web:

<http://webdelprofesor.ula.ve/ingenieria/ceballos>






Ejercicio con 2 capacitores:

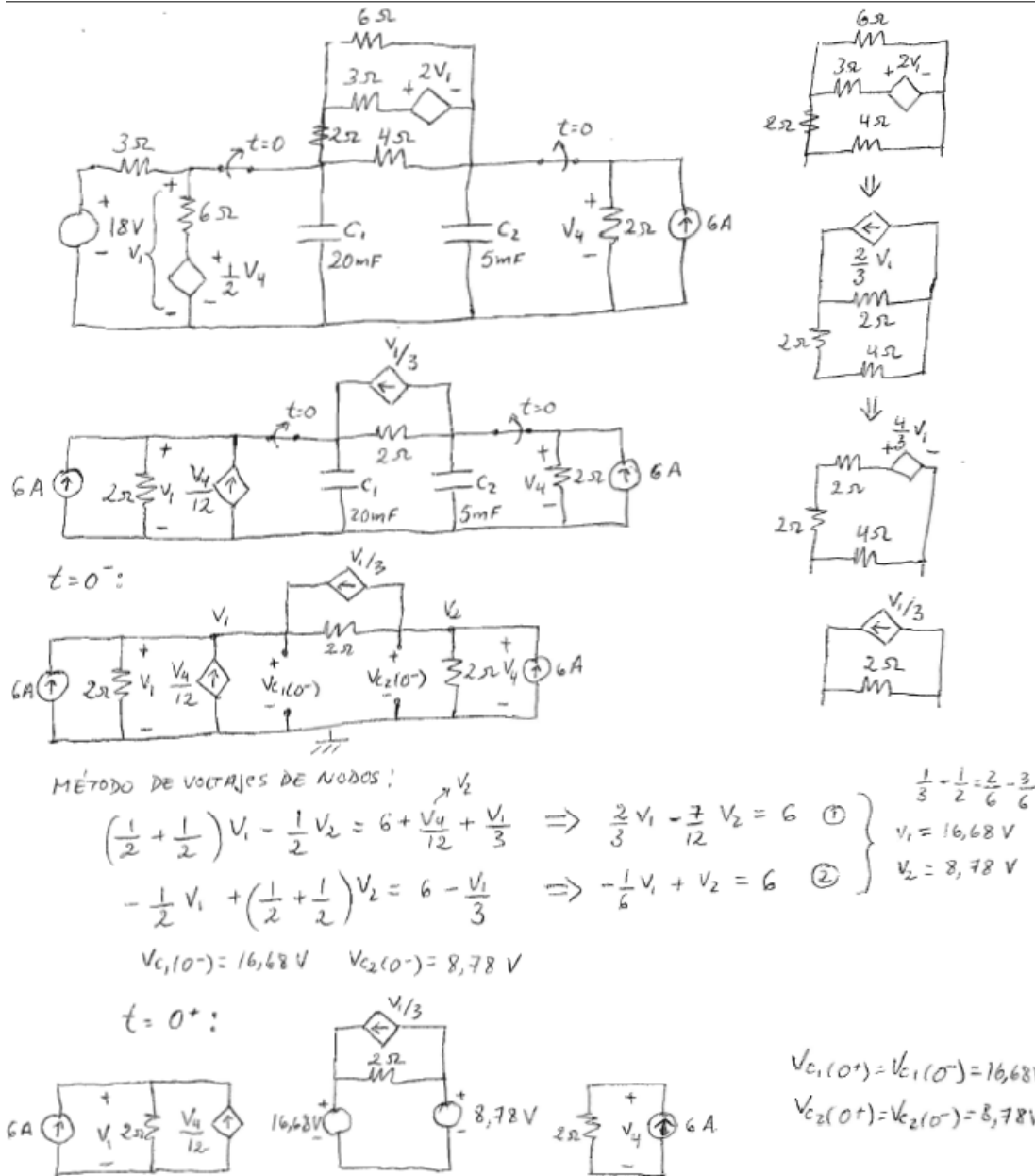




Ejercicio con 2 capacitores:

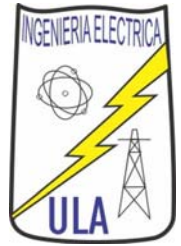


$t > 0$:

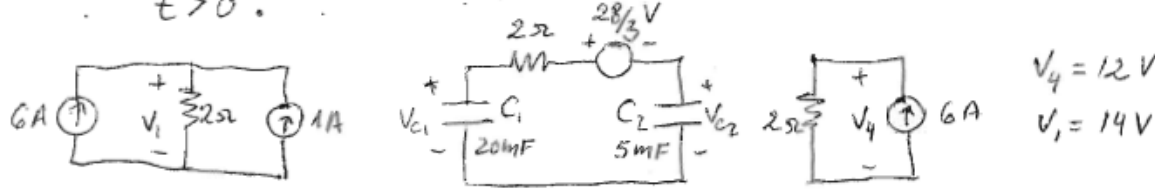

$V_4 = 12V$
 $V_1 = 14V$

Equivalente de Thevenin:
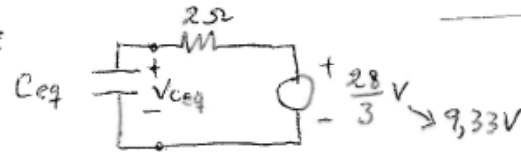
$$C_{eq} = \frac{20m \cdot 5m}{25m} = 4mF$$



$$V_{ceq}(t) = V_{ceq}(\infty) + (V_{ceq}(0^+) - V_{ceq}(\infty)) e^{-\frac{t}{R_{TH} C_{eq}}}$$

\uparrow V_{TH} \uparrow V_{TH} \uparrow R_{TH} \uparrow C_{eq}

$$V_T(t) = 9,33 + (7,9 - 9,33) e^{-\frac{t}{8m}} V$$

$$V_T(t) = 9,33 - 1,43 e^{-\frac{t}{8m}} V \downarrow$$

$\tau = R_{TH} \cdot C_{eq} = 2 \cdot 4m = 8ms$
 $t_s = 5\tau = 40ms$

DIVISOR DE TENSION EN CAPACITORES:

V_1 : $V_{C1}(t) = V_{C1}(0^+) + (V_T(t) - V_T(0^+)) \frac{C_2}{C_1 + C_2}$

$$V_{C1}(t) = 16,68 + (9,33 - 1,43 e^{-\frac{t}{8m}} - 7,9) \frac{5m}{25m}$$

$$V_{C1}(t) = 16,96 - 0,28 e^{-\frac{t}{8m}} V \downarrow$$

$V_{ceq}(0^+) = V_{C1}(0^+) - V_{C2}(0^+)$
 $V_{ceq}(0^+) = 16,68 - 8,78$
 $V_{ceq}(0^+) = 7,9V$

$$V_{ceq} \left\{ \begin{array}{l} + \frac{1}{C_1} + V_{C1} \\ - \frac{1}{C_2} - V_{C2} \\ + \frac{1}{C_{eq}} + V_{ceq} \end{array} \right.$$


$$V_{ceq} = V_1' + V_2' = V_{C1} - V_{C2}$$

V_2 : $-V_{C2}(t) \Rightarrow V_2'(t) = V_2'(0^+) + (V_T(t) - V_T(0^+)) \frac{C_1}{C_1 + C_2}$

$$V_2'(t) = -8,78 + (9,33 - 1,43 e^{-\frac{t}{8m}} - 7,9) \frac{20m}{25m}$$


$$V_2'(t) = -7,63 - 1,14 e^{-\frac{t}{8m}}$$
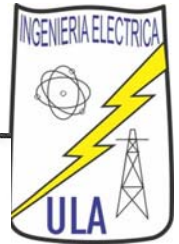
$$V_{C2}(t) = 7,63 + 1,14 e^{-\frac{t}{8m}} \downarrow$$




Otra forma, sin aplicar división de Tensión:

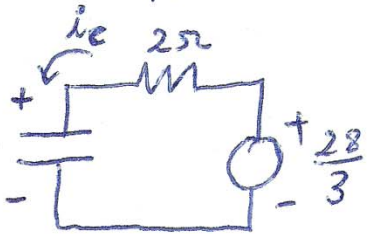Hallar la corriente por el capacitor equivalente, que es la misma por los dos condensadores:



$$i_c(t) = i_c(\infty) + (i_c(0^+) - i_c(\infty))e^{-\frac{t}{\tau}}$$
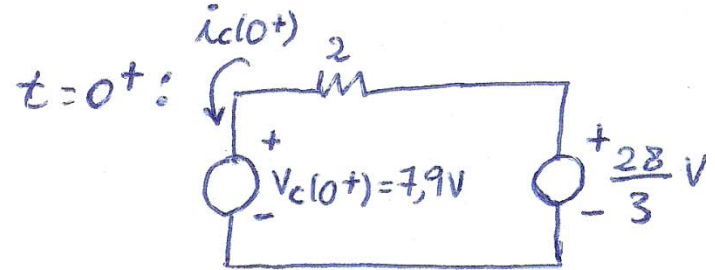
$$i_c(t) = 0,715 e^{-\frac{t}{8m}} \text{ A} \downarrow$$



$$i_c(0^+) = \frac{9,33 - 7,9}{2}$$

$$i_c(0^+) = 0,715 \text{ A}$$

$$V_{C1}(t) = V_{C1}(0^+) + \frac{1}{C_1} \int_{0^+}^t 0,715 e^{-\frac{\tau'}{8m}} d\tau'$$

$$= 16,68 + \frac{1}{20m} \cdot 0,715(-8m) e^{-\frac{\tau'}{8m}} \Big|_0^t$$

$$= 16,68 - (0,286 e^{-\frac{t}{8m}} - 0,286) = 16,96 - 0,286 e^{-\frac{t}{8m}} \text{ V} \downarrow$$

$$V_{C2}(t) = V_{C2}(0^+) + \frac{1}{C_2} \int_{0^+}^t (-0,715 e^{-\frac{\tau'}{8m}}) d\tau'$$

$$= 8,78 + \frac{1}{5m} (-0,715)(-8m) e^{-\frac{\tau'}{8m}} \Big|_0^t$$

$$= 8,78 + (1,14 e^{-\frac{t}{8m}} - 1,14) = 7,63 + 1,14 e^{-\frac{t}{8m}} \text{ V} \downarrow$$

Ejercicio con 2 capacitores:

Código en Matlab para graficar:

```

t=0:0.001:0.1;%segundos
vc1=16.96-0.28*exp(-t/(8e-3));
vc2=7.63+1.14*exp(-t/(8e-3));
tms=t*1000;
figure
subplot(211)
plot(tms,vc1,'b')
title('Vc1')
xlabel('ms');ylabel('V')
subplot(212)
plot(tms,vc2,'r')
title('Vc2')
xlabel('ms');ylabel('V')
  
```

