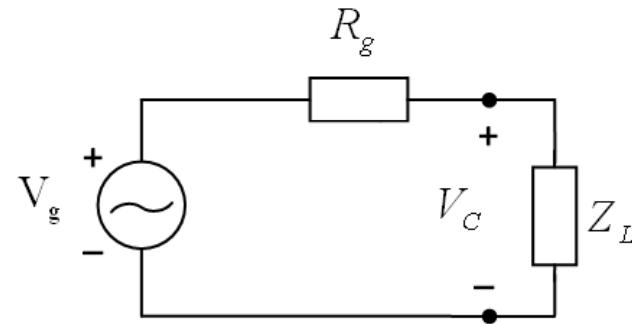



# Corrección del factor de potencia

Prof. Gerardo Ceballos



- La compañía de distribución controla  $V_c$  para que se mantenga constante independientemente de la carga.
- La potencia activa que se disipa en  $Z_L$  es más costosa para la compañía que distribuye si se hace con un fp bajo ya que aumenta la corriente, equipos más caros y pérdidas en línea.
- Se penaliza a usuarios con fp bajo.
- Los usuarios con cargas muy inductivas (más frecuentes, motores) colocan bancos de capacitores para subir el fp.
- Corrigiendo el fp aumenta eficiencia  $\eta$ .
- No es tan importante conocer la fase de voltajes y corrientes.

# Pérdidas de Línea

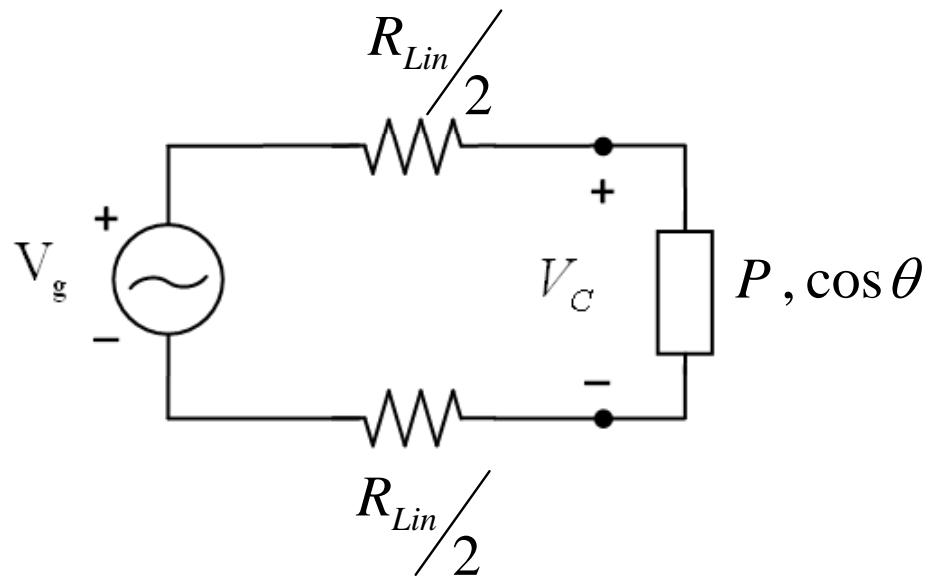

Valores eficaces

$$P = |V_C| |I| \cos \theta$$

$$|I| = \frac{P}{|V_C| \cos \theta}$$

$$P_{Lin} = |I_L|^2 R_{Lin}$$


$$P_{Lin} = \frac{P^2}{|V_C|^2 \cos^2 \theta} R_{Lin}$$

P ctte

Vc ctte

fp ↑


# Corrección de fp

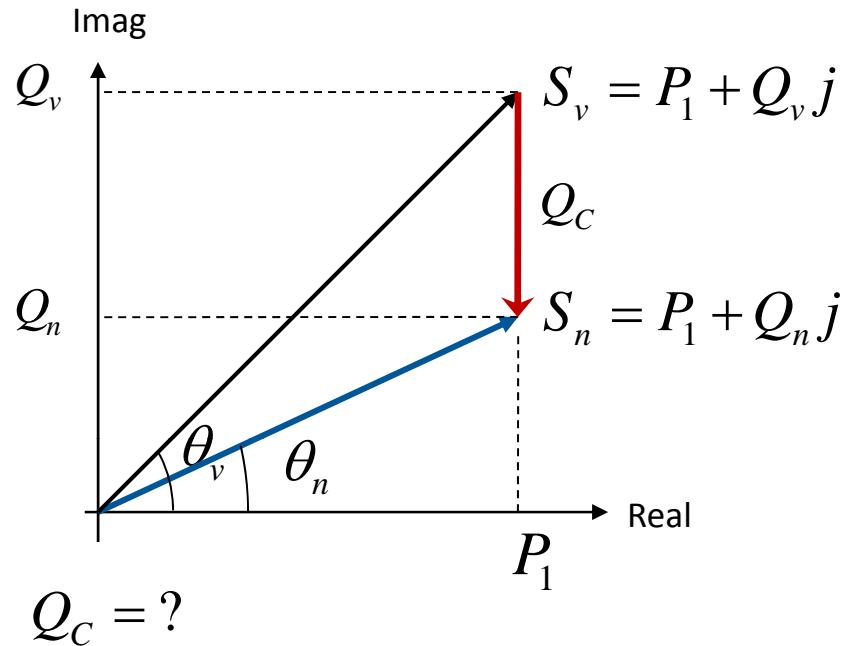

$$S_v + S_C = S_n \quad S_C = \frac{|V_{ef}|^2}{Z_C^*} = \frac{|V_{ef}|^2}{X_C j}$$

$$Q_v + Q_C = Q_n \quad |Q_C| = \frac{|V_{ef}|^2}{|X_C|}$$





$$Q_C = Q_n - Q_v$$

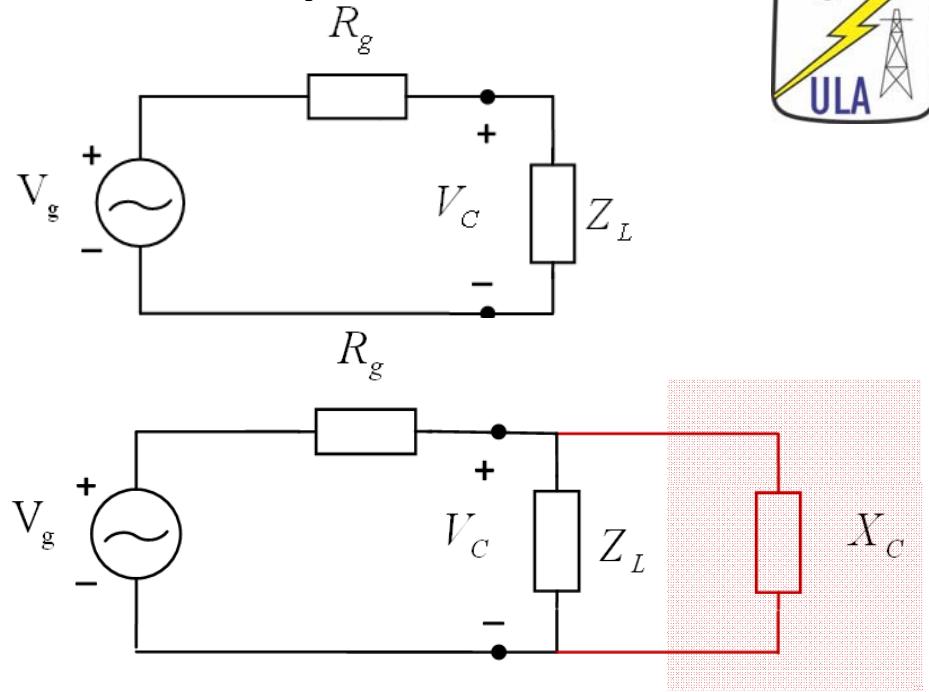

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{|V_{ef}|^2}{|Q_C|} \quad \omega L = \frac{|V_{ef}|^2}{|Q_C|}$$

$$C = \frac{|Q_C|}{2\pi f |V_{ef}|^2}$$

$$L = \frac{|V_{ef}|^2}{2\pi f |Q_C|}$$

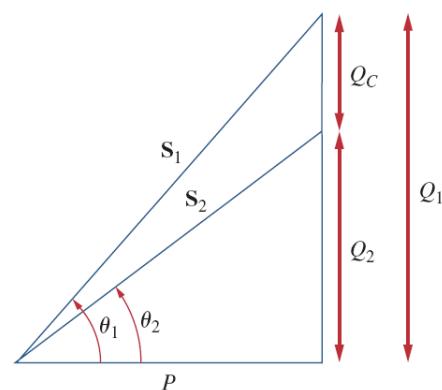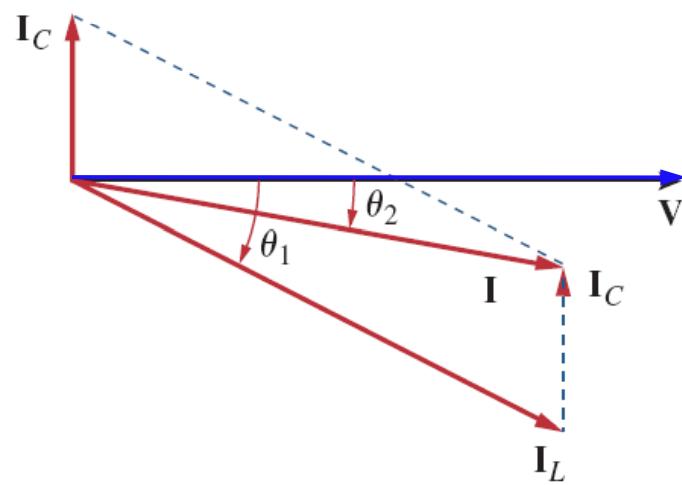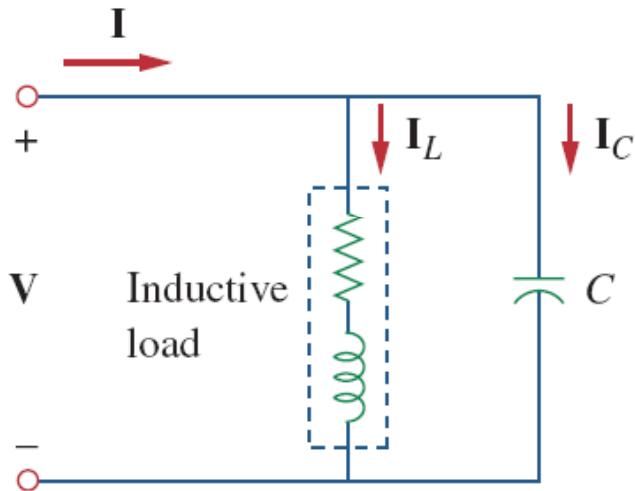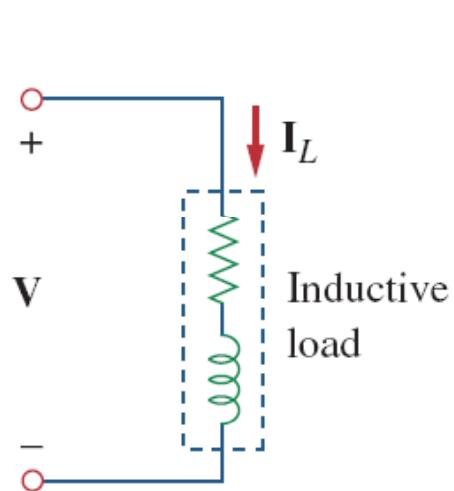


$$C = \frac{Q_C}{\omega V_{\text{rms}}^2} = \frac{P(\tan \theta_1 - \tan \theta_2)}{\omega V_{\text{rms}}^2}$$


$$C = \frac{|Q_C|}{2\pi f |V_{ef}|^2}$$
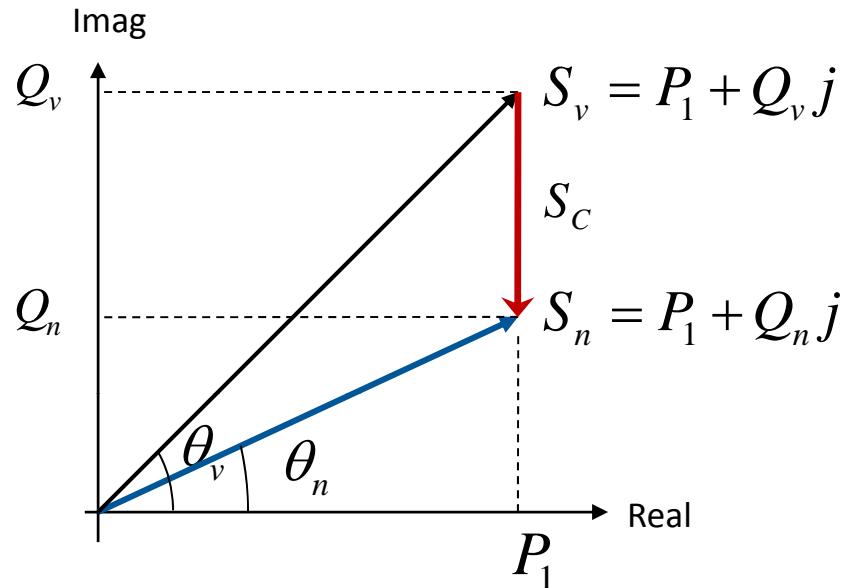
# Corrección de fp

No hace falta recordar las fórmulas específicas



Si el fp corregido es en Atraso

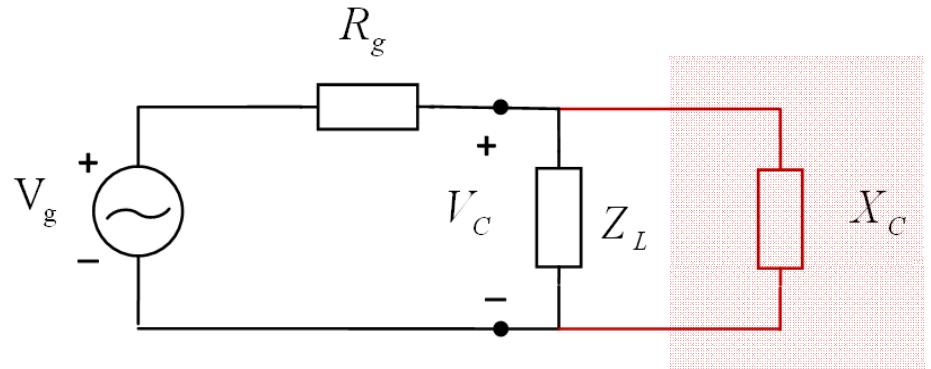


$$S_v + S_C = S_n$$

$$S_C = \frac{|V_{ef}|^2}{Z_C^*}$$

$$Z_C = -\frac{1}{\omega C} j$$

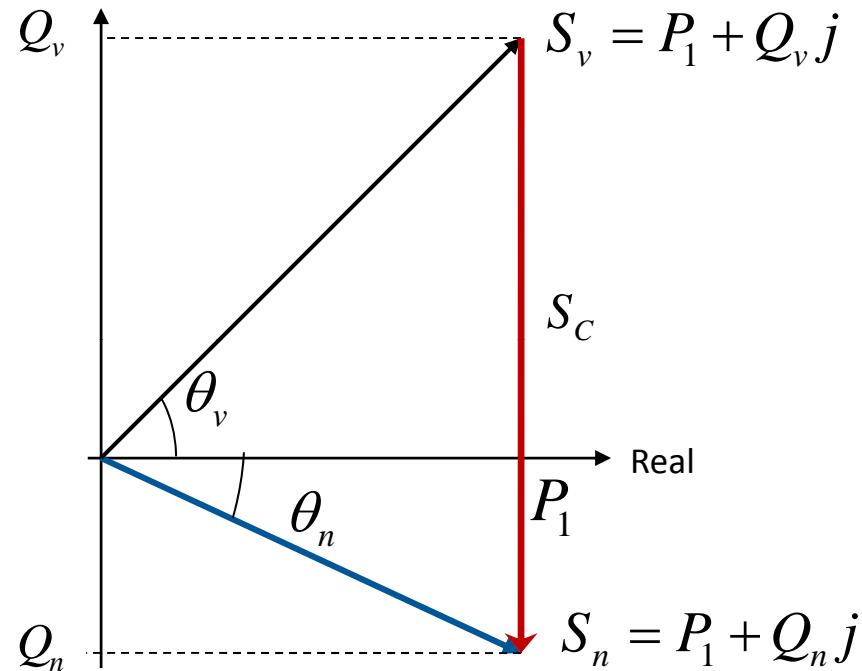Si el fp corregido  
es en Adelanto  
Imag




$$S_n = S_v + S_C$$

$$S_C = \frac{|V_{ef}|^2}{Z_C^*}$$

$$Z_C = -\frac{1}{\omega C} j$$
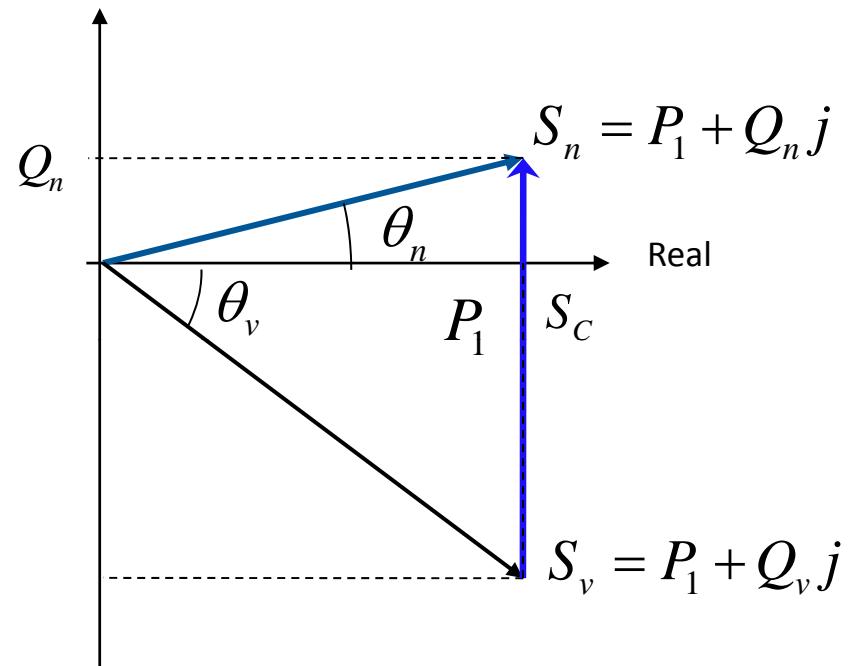
# Corrección de fp

Si la carga original es capacitiva  
Imag




$$S_n = S_v + S_C$$

$$S_C = \frac{|V_{ef}|^2}{Z_C}$$

$$Z_C = \omega L j$$


# Corrección de fp

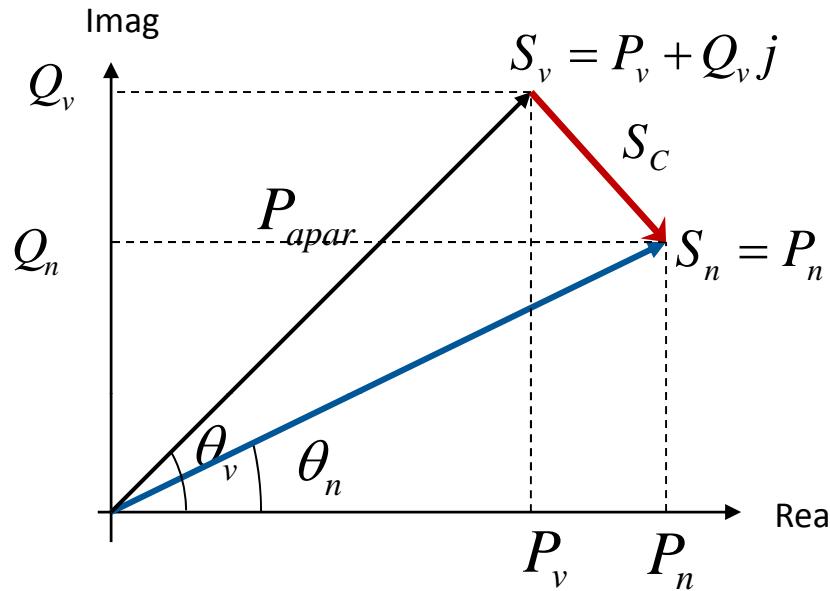

$$S_v + S_C = S_n$$

$$S_C = \frac{|V_{ef}|^2}{Z_C^*}$$


Conservar la potencia aparente

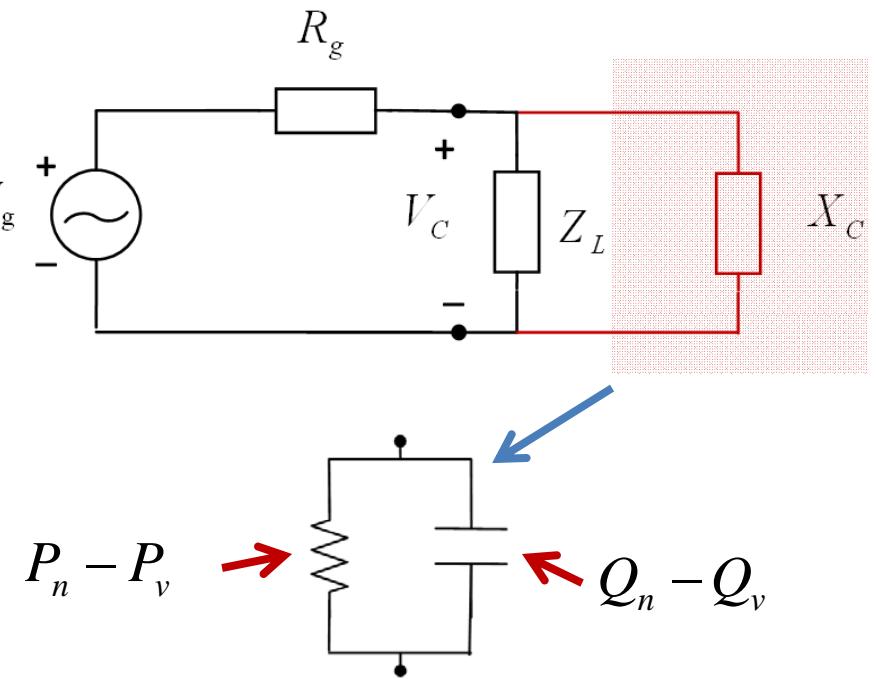

# Ejercicios:
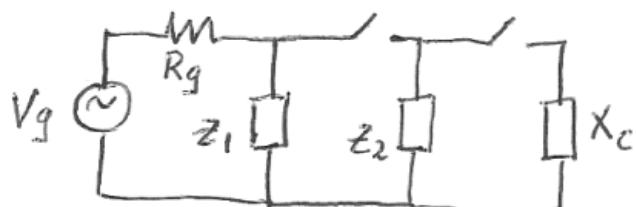
## Ejemplo de corrección de f.p.

El circuito de potencia de la figura mantiene 400 Vrms en los extremos de la carga. Si con  $Z_1$  solo conectado el rendimiento es del 66,7%, encuentre el nuevo rendimiento al conectar  $Z_2$ . Hallar  $Z_1$  y  $Z_2$ . Halle la reactancia  $X_C$  necesaria para que el factor de potencia total sea 0,90 en atraso, halle ahora el rendimiento. Halle las corrientes de linea antes y despues de compensar y el valor del condensador o inductor de compensación.



$Z_1: 6400 \text{ W}, \text{FP} = 0,4 \text{ Atraso}$

$Z_2: 6400 \text{ W}, \text{FP} = 0,8 \text{ Adelanto}$

A recordar:  $\eta = \frac{P_{\text{act carga}}}{P_{\text{act generador}}}$

Sol: Con  $Z_1$  conectado:  $S_1 = 6400 + \frac{6400}{0,4} \text{ Sen}(\cos^{-1} 0,4) j$   
 $S_1 = 6400 + 14664j = 16K \angle 66,42^\circ \text{ VA}$

$$\frac{P_1}{P_g} = 0,667 \Rightarrow P_g = \frac{6400}{0,667} = 9,5952 \text{ kW}$$

$$P_{Rg} = 9,5952 \text{ W} - 6400 \text{ W} = 3,195 \text{ kW}$$

$$|I| = \frac{|S_1|}{|V|} = \frac{16K}{400} = 40 \text{ A rms} \quad R_g = \frac{3,195}{40^2} \approx 2,52$$

$$S_g = 9,595 + 14664j = 17524 \angle 56,8^\circ \text{ VA}$$

$$|V_g| = \frac{|S_g|}{|I|} = \frac{17524}{40} = 438,1 \text{ Vrms}$$

Con  $Z_2$  tambien conectado:

$$|I| = \frac{16,16K}{400} = 40,4 \text{ Arms}$$

$$P_{Rg} = (40,4)^2 \cdot 2\Omega = 3,26 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{12800}{12800 + 3,26K} = 0,797 \Rightarrow 79,7\%$$

$$P_{gen} = 16,06 \text{ kW}$$

$$S_{gen} = 16,06K + 9864j = 18847 \angle 31,55^\circ$$


$$|V_g| = \frac{18847}{40,4} = 466,5 \text{ Vrms}$$

$$S_2 = 6400 - \frac{6400}{0,8} \sin(60^\circ) j = 6400 - 4800j \text{ VA}$$

$$S_2 = 8000 \angle -36,87^\circ \text{ VA}$$

$$S_{12} = S_1 + S_2 = 12800 + 9864j = 16,16K \angle 37,61^\circ \text{ VA}$$
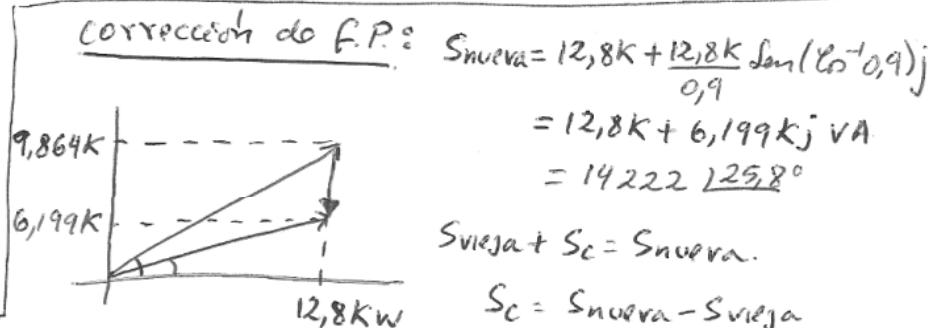
$$\delta P_{12} = \cos(37,61^\circ) = 0,7921 \text{ Atraso}$$



NOTAR QUE LUEGO DE COMPENSAR DISMINUYE LA CORRIENTE DE LINEA Y PORTANTO LAS PERDIDAS DE LINEA Y AUMENTA LA EFICIENCIA.

$$|I| = \frac{14,22K}{400} = 35,55 \text{ Arms}$$

$$P_{Rg} = (35,55)^2 \cdot 2 = 2,52 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{12,8}{2,52 + 12,8} = 0,8355 \Rightarrow 83,55\%$$

$$P_{gen} = 12,8K + 2,52K = 15,32 \text{ kW}$$

$$S_{gen} = 15,32K + 6,199Kj = 16527 \angle 22^\circ \text{ VA}$$

$$V_{gen} = \frac{16527}{35,55} = 464,89 \text{ Vrms}$$

$$Q_c = \frac{|V|^2}{X_c} \Rightarrow X_c = \frac{|V|^2}{Q_c}$$

$$X_c = \frac{(400)^2}{3664} = 43,66$$

$$X_c = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi f X_c}$$

$$C = \frac{1}{2\pi \cdot 60 \cdot 43,66} = 60,74 \text{ F}$$