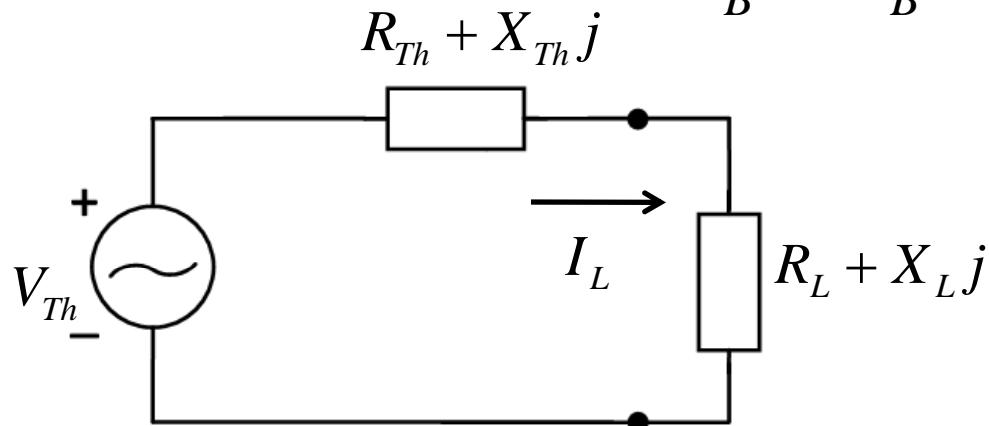


# Máxima Transferencia de Potencia en circuitos AC

Prof. Gerardo Ceballos

$$\partial \frac{A}{B} = \frac{B\partial A - A\partial B}{B^2}$$



$$\frac{\partial P_L}{\partial X_L} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{-2|V_{Th}|^2 R_L (X_{Th} + X_L)}{\left[ (R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 \right]^2} = 0$$

$$\frac{\partial P_L}{\partial R_L} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{\left[ (R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 \right] |V_{Th}|^2 - |V_{Th}|^2 R_L 2(R_{Th} + R_L)}{\left[ (R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 \right]^2} = 0$$

$$(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2 - R_L 2(R_{Th} + R_L) = 0$$

$$R_{Th}^2 + 2R_{Th}R_L + R_L^2 + (X_{Th} + X_L)^2 - 2R_{Th}R_L - 2R_L^2 = 0$$

$$(R_{Th}^2 - R_L^2) + (X_{Th} + X_L)^2 = 0 \quad \rightarrow \quad R_L = R_{Th} \quad \rightarrow \quad Z_L = Z_{Th}^*$$

Valor eficaz

$$I_L = \frac{V_{Th}}{R_{Th} + R_L + (X_{Th} + X_L)j}$$

$$P_L = |I_L|^2 R_L$$


$$P_L = \frac{|V_{Th}|^2 R_L}{(R_{Th} + R_L)^2 + (X_{Th} + X_L)^2}$$

$$-2|V_{Th}|^2 R_L (X_{Th} + X_L) = 0$$

$$X_L = -X_{Th}$$



# Máxima Transferencia de Potencia en AC

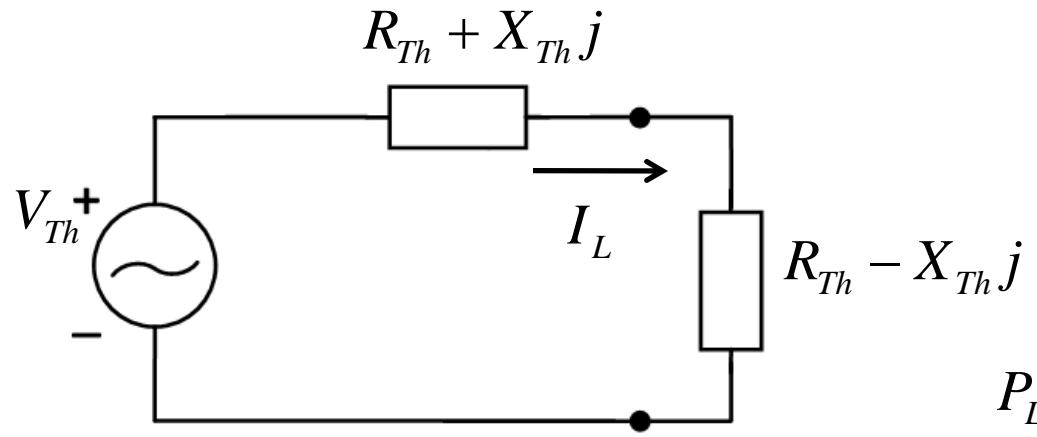

$$Z_L = Z_{Th}^*$$


$$I_L = \frac{V_{Th}}{2R_{Th}}$$

$$P_{L_{\max}} = |I_L|^2 R_{Th} = \frac{|V_{Th}|^2}{4R_{Th}^2} R_{Th}$$




$$P_{L_{\max}} = \frac{|V_{Th}|^2}{4R_{Th}}$$

Valor eficaz


# MTP en DC vs AC

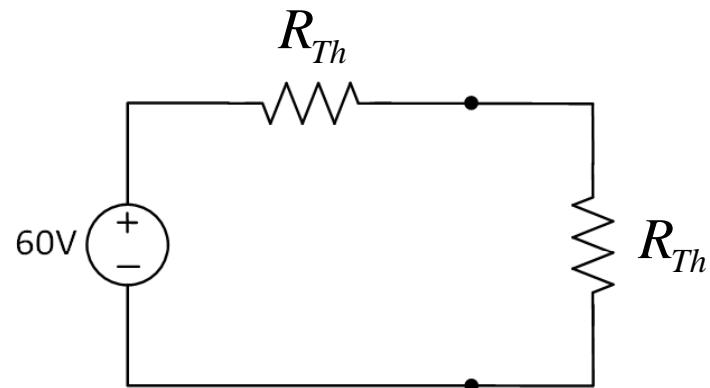

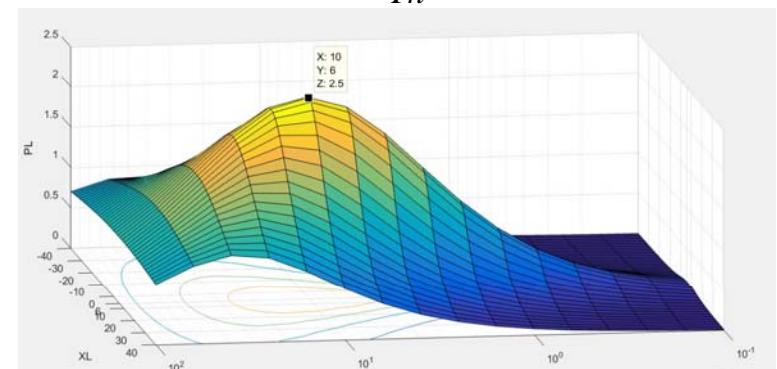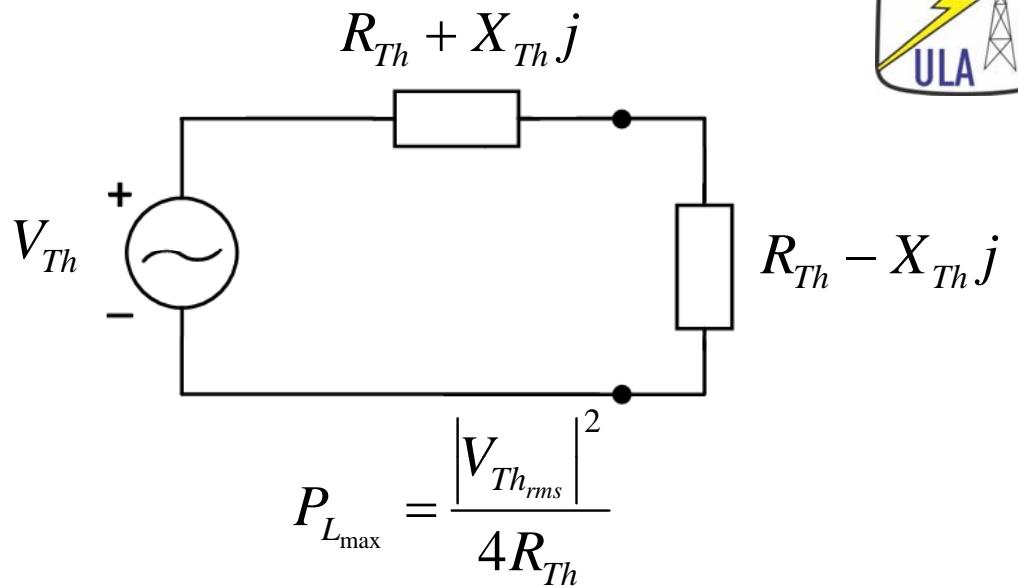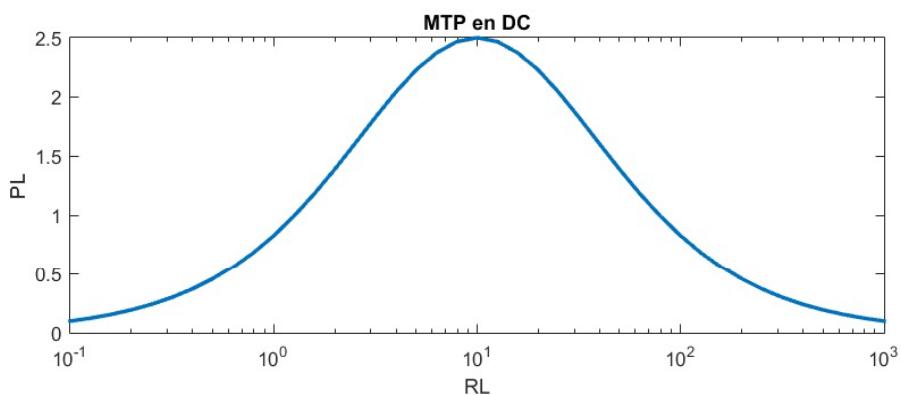
$$P_{L_{\max}} = \frac{V_{Th}^2}{4.R_{Th}}$$


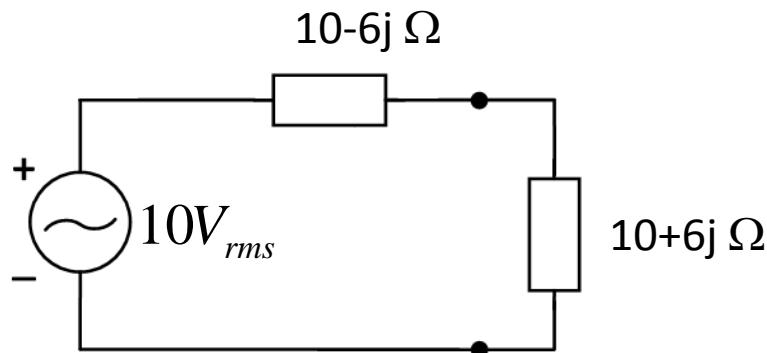
## Máxima Transferencia de Potencia en DC



$$P_{L_{max}} = \frac{|V_{Th}|^2}{4R_{Th}} = \frac{100}{40} = 2,5w$$

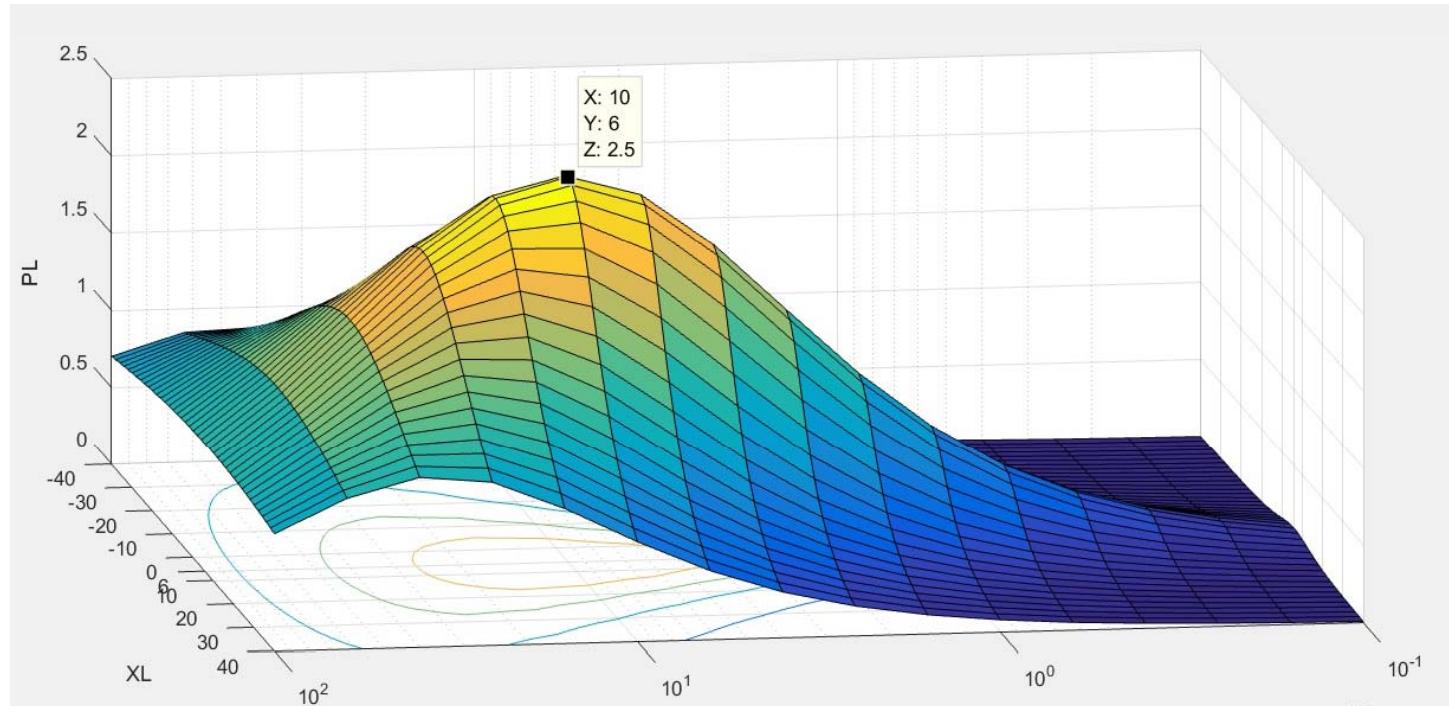


# Ejercicios:

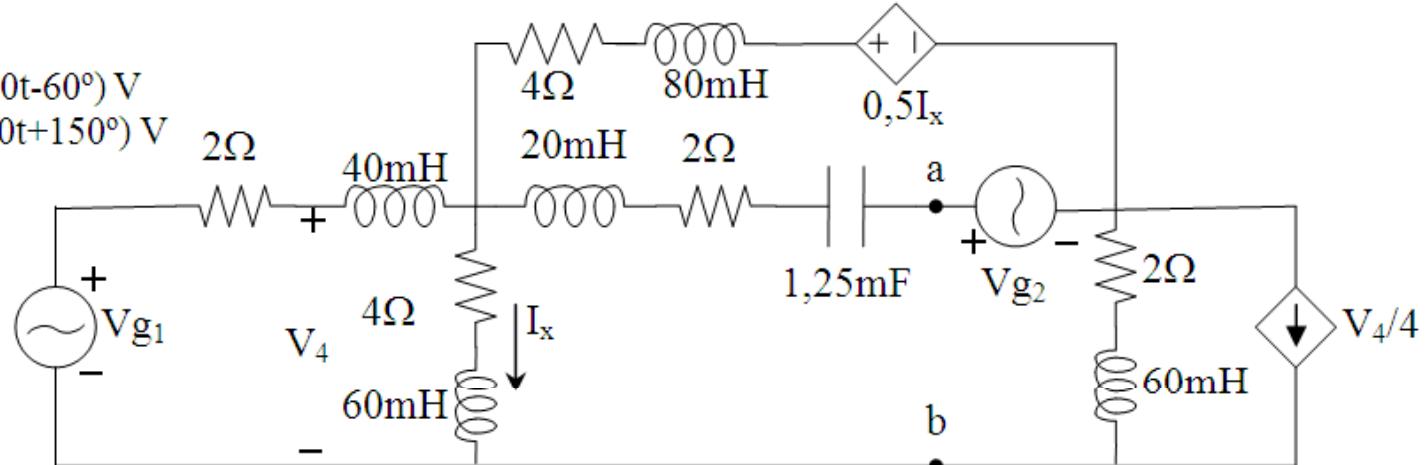**2- Hallar el equivalente de Thevenin visto entre los nudos a y b. ¿Qué valor de impedancia  $Z_{ab}$  se conecta entre estos nudos (a y b) para que la corriente que circule por dicha impedancia tenga la expresión:  $10\sqrt{2}\cos(100t + 30^\circ)$  A? Halle la potencia compleja en esa impedancia  $Z_{ab}$ .**

$$V_{g_1} = 90,51 \cos(100t - 60^\circ) \text{ V}$$

$$V_{g_2} = 90,51 \sin(100t + 150^\circ) \text{ V}$$



Adicionalmente, hallar  $Z$  a colocar entre a y b para que reciba la máxima potencia que puede entregar el circuito. Hallar esta potencia media activa máxima entregada a la impedancia.