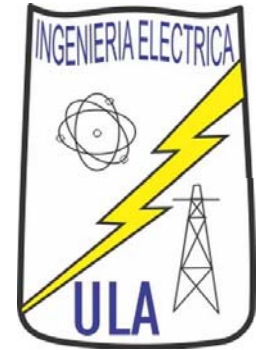





**INGENIERIA**  
**UNIVERSIDAD DE LOS ANDES**  
MÉRIDA VENEZUELA



# Acoplamiento Magnético

Prof. Gerardo Ceballos

# Autoinductancia

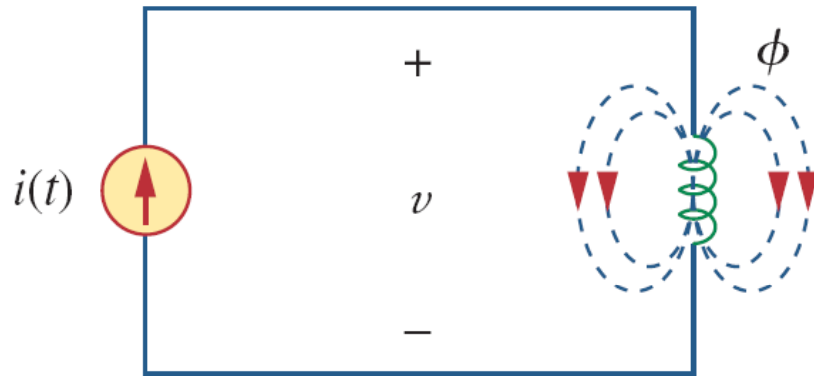

$$v = N \frac{d\phi}{dt}$$

$$v = N \frac{d\phi}{di} \frac{di}{dt}$$

$$v = L \frac{di}{dt}$$

Faraday


En una bobina el cambio en el flujo se produce por el cambio en la corriente

$$L = N \frac{d\phi}{di}$$

**Autoinductancia**, viene dada por la configuración geométrica y espacial de las espiras





# Autoinductancia

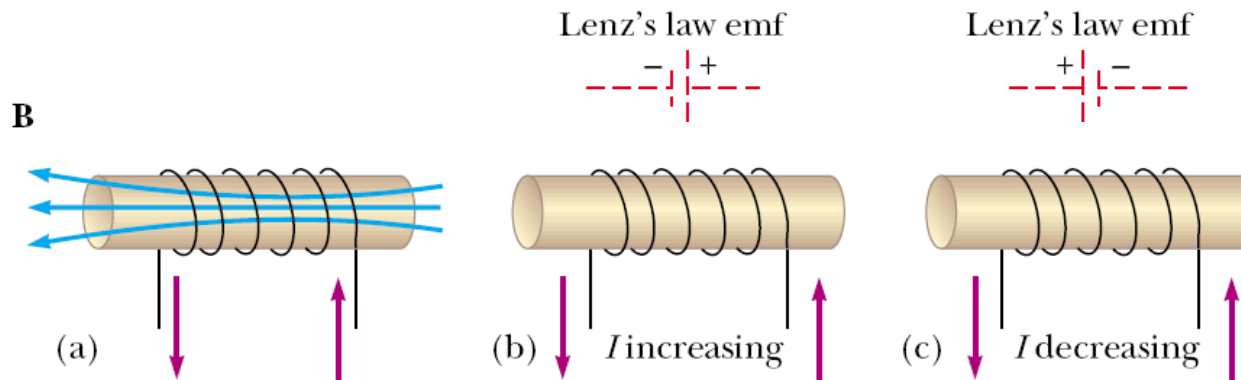

**Figure 32.2** (a) A current in the coil produces a magnetic field directed to the left. (b) If the current increases, the increasing magnetic flux creates an induced emf in the coil having the polarity shown by the dashed battery. (c) The polarity of the induced emf reverses if the current decreases.



# Inductancia mutua

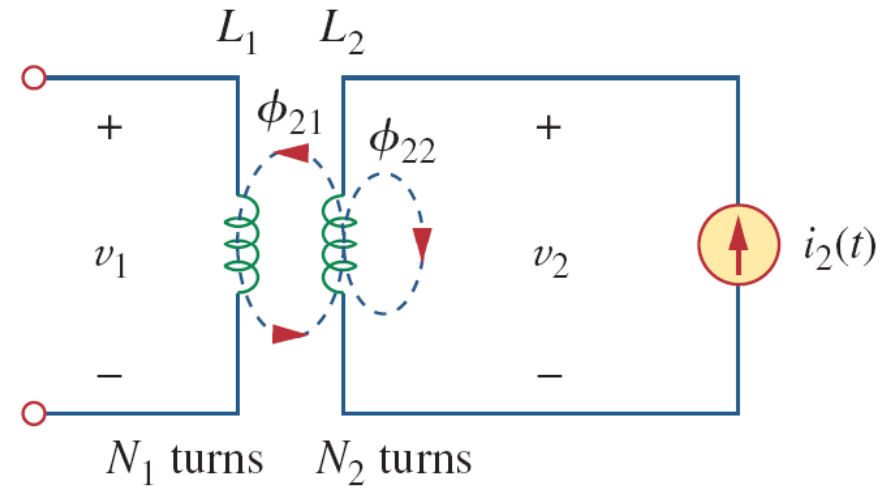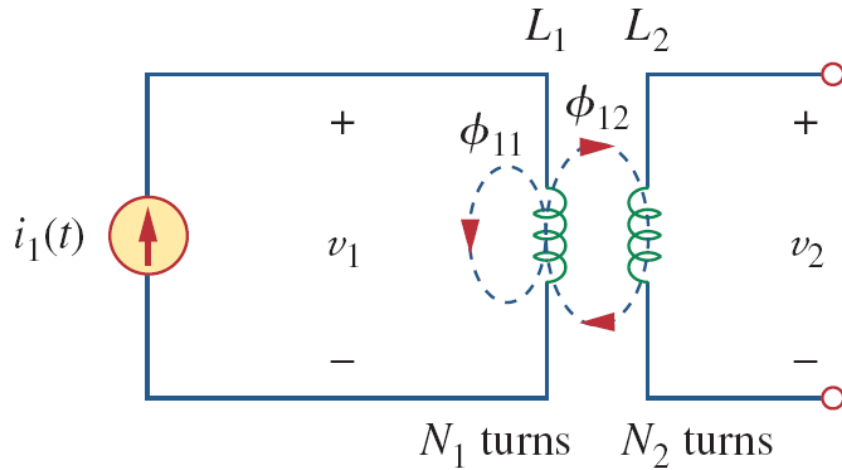

$$v_2 = N_2 \frac{d\phi_{12}}{dt}$$


$$v_2 = N_2 \frac{d\phi_{12}}{di_1} \frac{di_1}{dt} = M_{21} \frac{di_1}{dt}$$

$$v_2 = M_{21} \frac{di_1}{dt}$$

$$v_1 = N_1 \frac{d\phi_{21}}{dt} = N_1 \frac{d\phi_{21}}{di_2} \frac{di_2}{dt} = M_{12} \frac{di_2}{dt}$$

$$v_1 = M_{12} \frac{di_2}{dt}$$

$$M_{12} = M_{21} = M \text{ [H]}$$

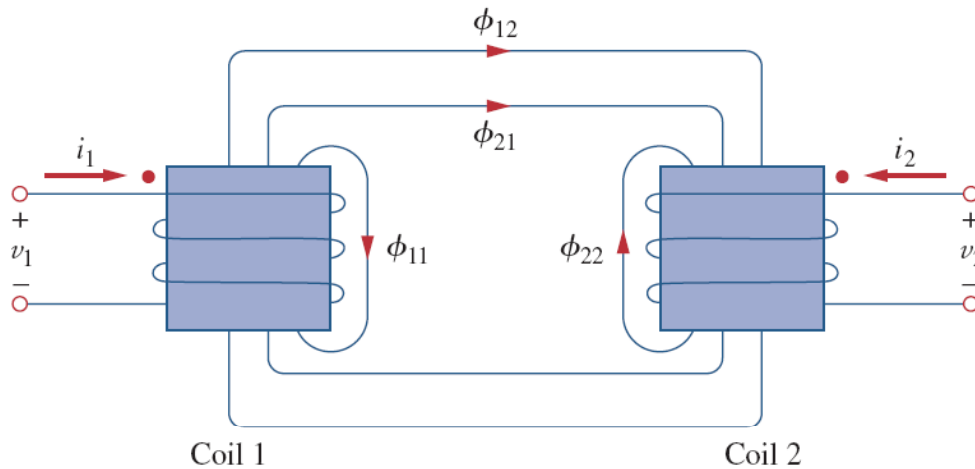

Si el flujo magnético se suma,  
se suman los voltajes

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt}$$

Si no se restan





$$v_1 = v_{11} + v_{12} = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$v_2 = v_{22} + v_{21} = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$




Con fasores:

$$V_{L_1} = j\omega L_1 I_{L_1} + j\omega M I_{L_2}$$
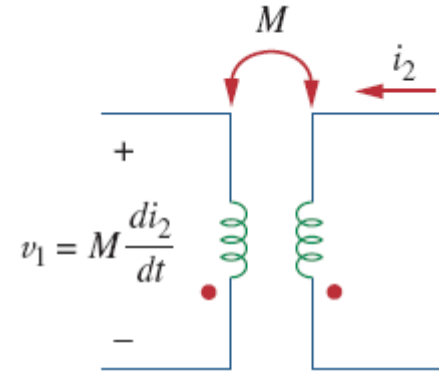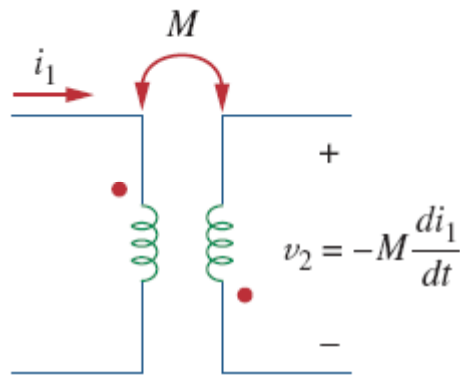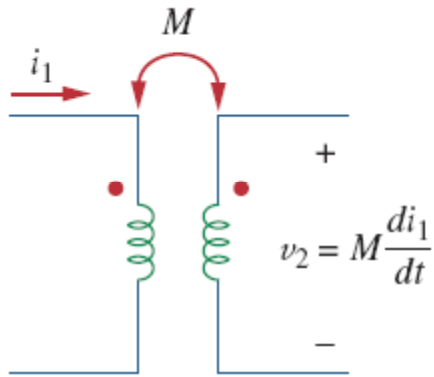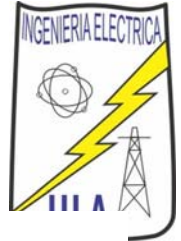
$$V_{L_2} = j\omega L_2 I_{L_2} + j\omega M I_{L_1}$$







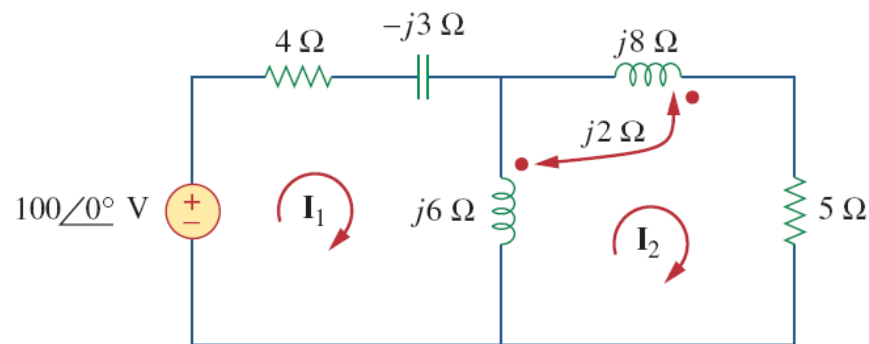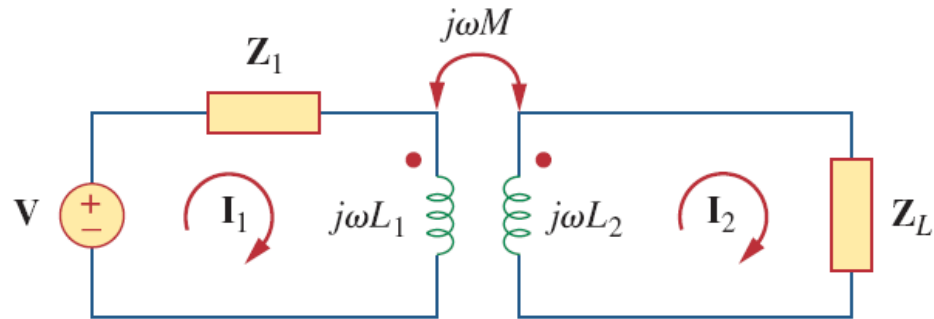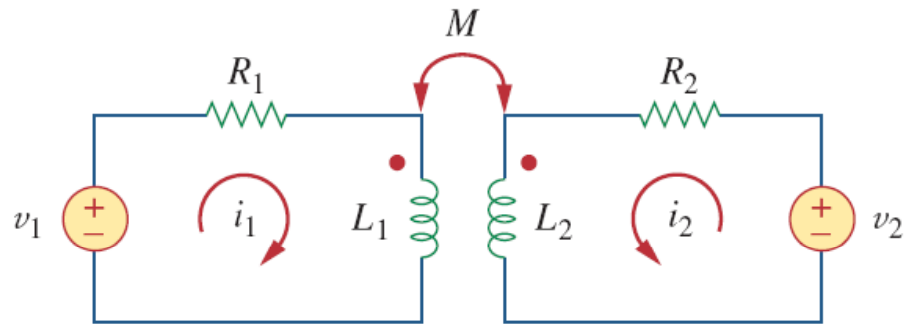Si se toma como referencia las corrientes que entran por las marcas y el voltaje con el + en las marcas, siempre se suman los efectos







# Modelado del acoplamiento magnético

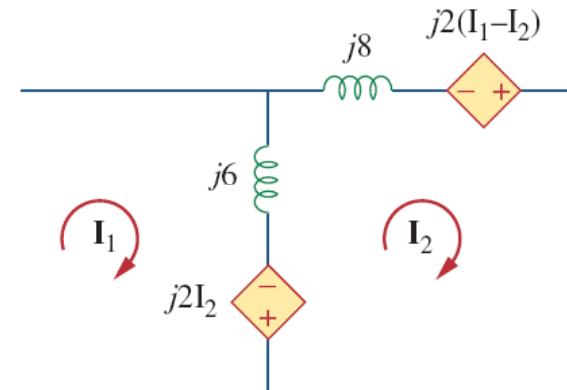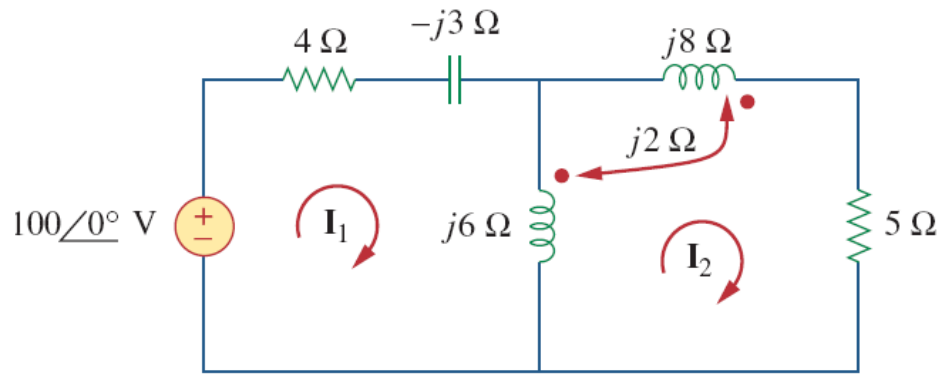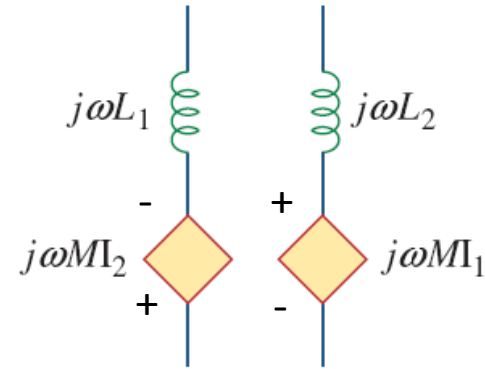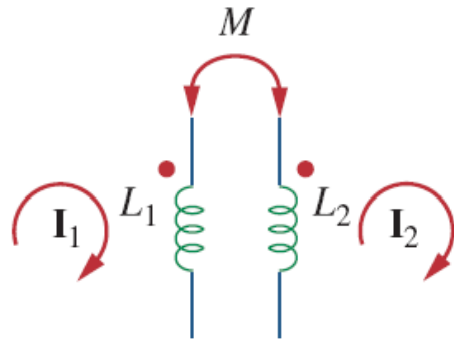




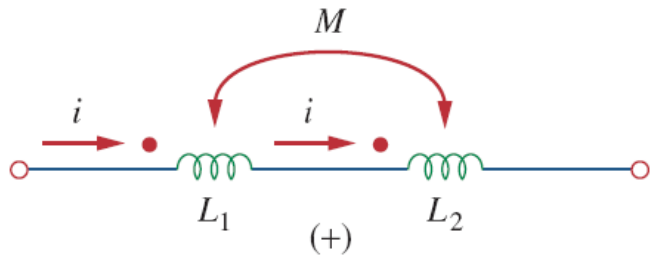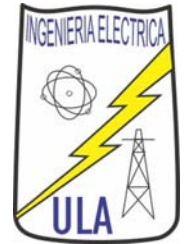
# Inductancias en paralelo acopladas magnéticamente



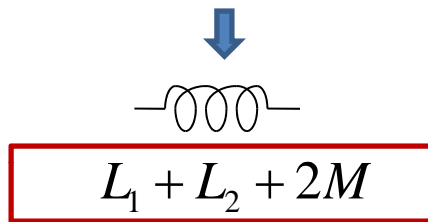
$$v_T = L_1 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + M \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2 + 2M) \frac{di}{dt}$$



Esta vez con fasores:

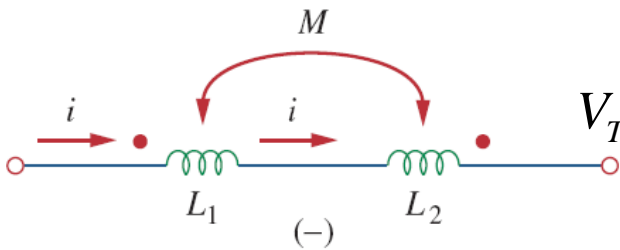

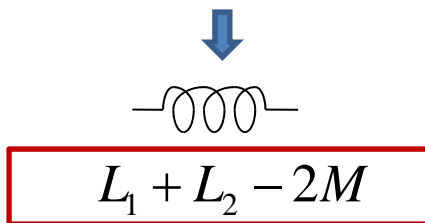
$$V_T = j\omega L_1 I - j\omega M I + j\omega L_2 I - j\omega M I = j\omega(L_1 + L_2 - 2M) i$$




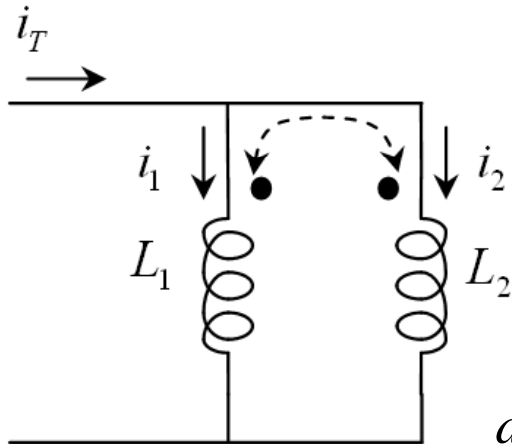
# Inductancias en serie acopladas magnéticamente



$$i_T = i_1 + i_2$$

$$V_T = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}$$

$$V_T = L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}$$


$$\frac{di_1}{dt} = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} V_T & M \\ V_T & L_2 \end{vmatrix}$$

$$\frac{di_2}{dt} = \frac{1}{\Delta} \begin{vmatrix} L_1 & V_T \\ M & V_T \end{vmatrix}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{vmatrix}$$

$$\frac{di_1}{dt} = \frac{L_2 - M}{L_1 L_2 - M^2} V_T$$
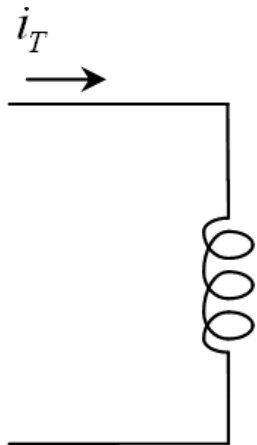
$$\frac{di_2}{dt} = \frac{L_1 - M}{L_1 L_2 - M^2} V_T$$



$$\frac{di_T}{dt} = \frac{di_1}{dt} + \frac{di_2}{dt} = \frac{L_2 - M + L_1 - M}{L_1 L_2 - M^2} V_T$$


$$V_T = \left( \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \mp 2M} \right) \frac{di_T}{dt}$$

$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 \mp 2M}$$

“-” cuando el acoplamiento es en el mismo nodo


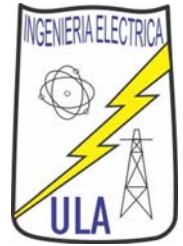
## Energía almacenada en un acoplamiento magnético



$$V_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_2}{dt} \quad V_2 = L_2 \frac{di_1}{dt} \pm M \frac{di_1}{dt}$$

$$\int_0^t v_1 i_1 dt + \int_0^t v_2 i_2 dt = \int_0^t L_1 \frac{di_1}{dt} i_1 dt \pm \int_0^t M \frac{di_2}{dt} i_1 dt + \int_0^t L_2 \frac{di_2}{dt} i_2 dt \pm \int_0^t M \frac{di_1}{dt} i_2 dt$$

$$\int_0^t L_1 i_1 di_1 \pm \int_0^t M i_1 di_2 + \int_0^t L_2 i_2 di_2 \pm \int_0^t M i_2 di_1$$

$$uv = \int u dv + \int v du$$

$$E(t) = \frac{1}{2} L_1 i_1(t)^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2(t)^2 \pm M i_1(t) i_2(t)$$

## Restricciones en el valor de M

$$E = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 \pm M i_1 i_2 \geq 0$$

Completando cuadrados, sumando y restando  $i_1 i_2 \sqrt{L_1 L_2}$

$$\frac{1}{2} L_1 i_1^2 - i_1 i_2 \sqrt{L_1 L_2} + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 - M i_1 i_2 + i_1 i_2 \sqrt{L_1 L_2} \geq 0$$




$$\frac{1}{2} (i_1 \sqrt{L_1} - i_2 \sqrt{L_2})^2 + i_1 i_2 (\sqrt{L_1 L_2} - M) \geq 0$$

$$\sqrt{L_1 L_2} - M \geq 0$$

$$M \leq \sqrt{L_1 L_2}$$

$$M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

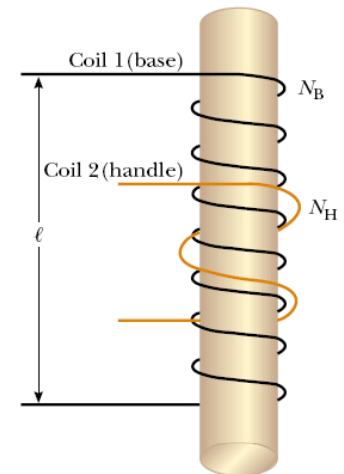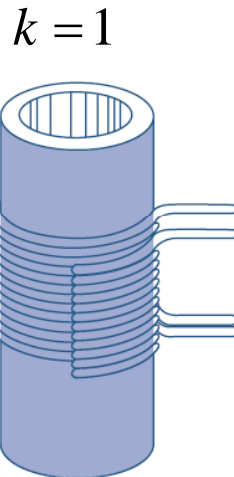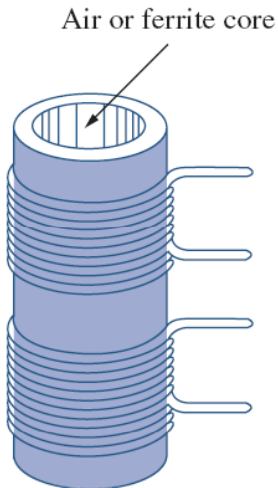Coeficiente de  
 acoplamiento  
 $0 \leq k \leq 1$



# Ejercicio

- Hallar las corrientes  $I_1$ ,  $I_2$  e  $I_3$

