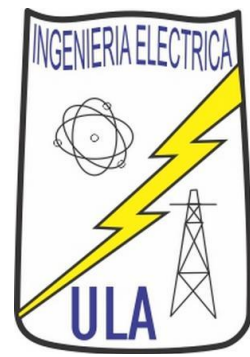




INGENIERIA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
MÉRIDA VENEZUELA




Elementos del Circuito eléctrico (2/2)


Prof. Gerardo Ceballos

Corto Circuito y Circuito Abierto




- Corto circuito

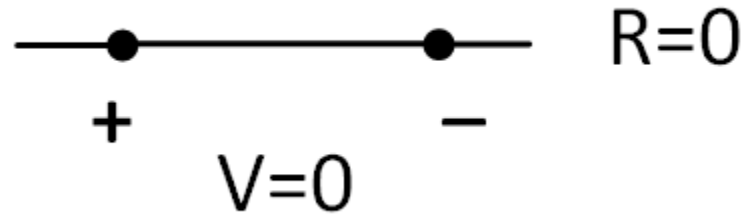



- Circuito abierto

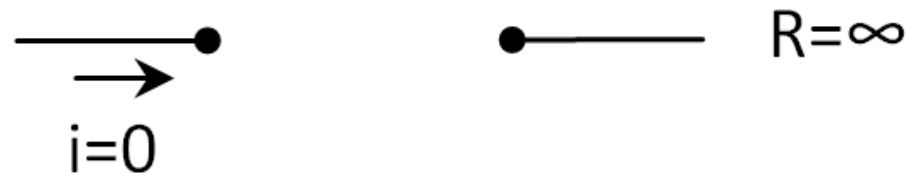


Fuente de voltaje ideal

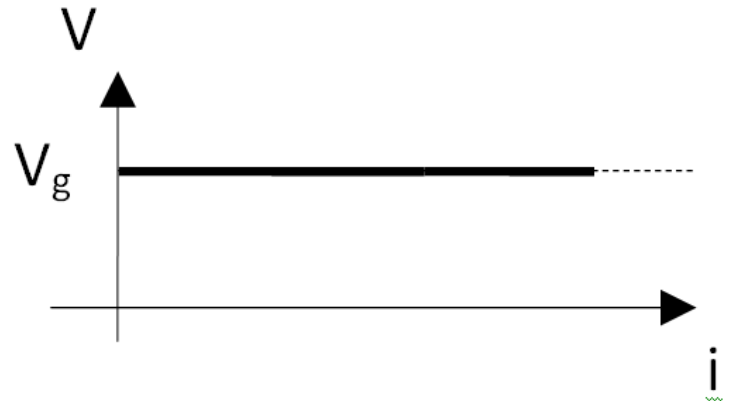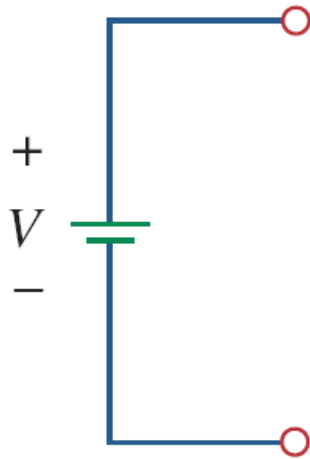
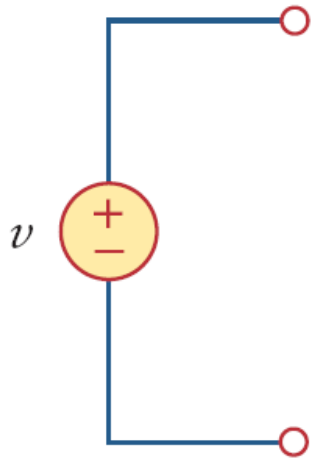


Fuente de corriente ideal

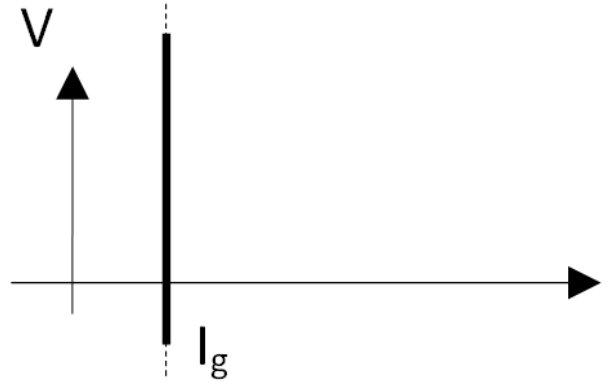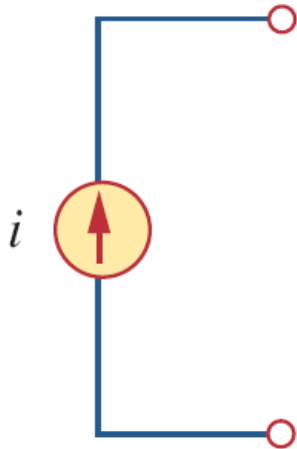


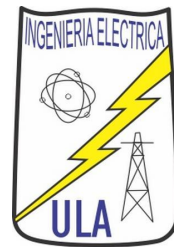


Fuente de voltaje controlada por voltaje

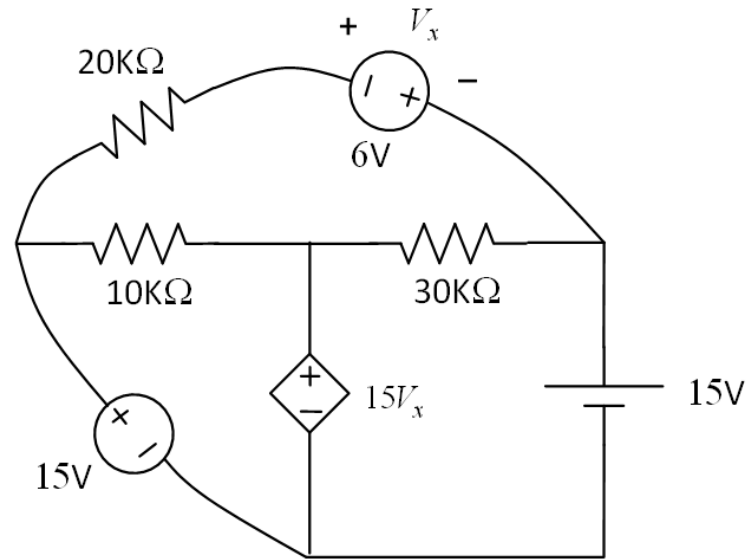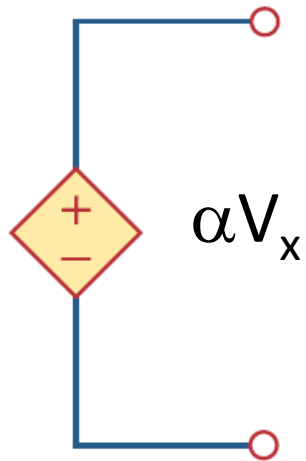


Ejemplo:

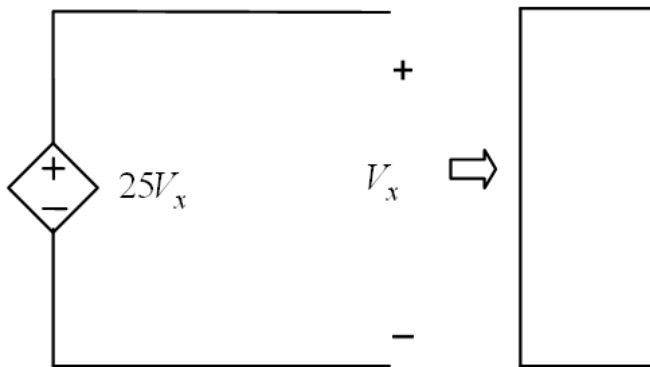


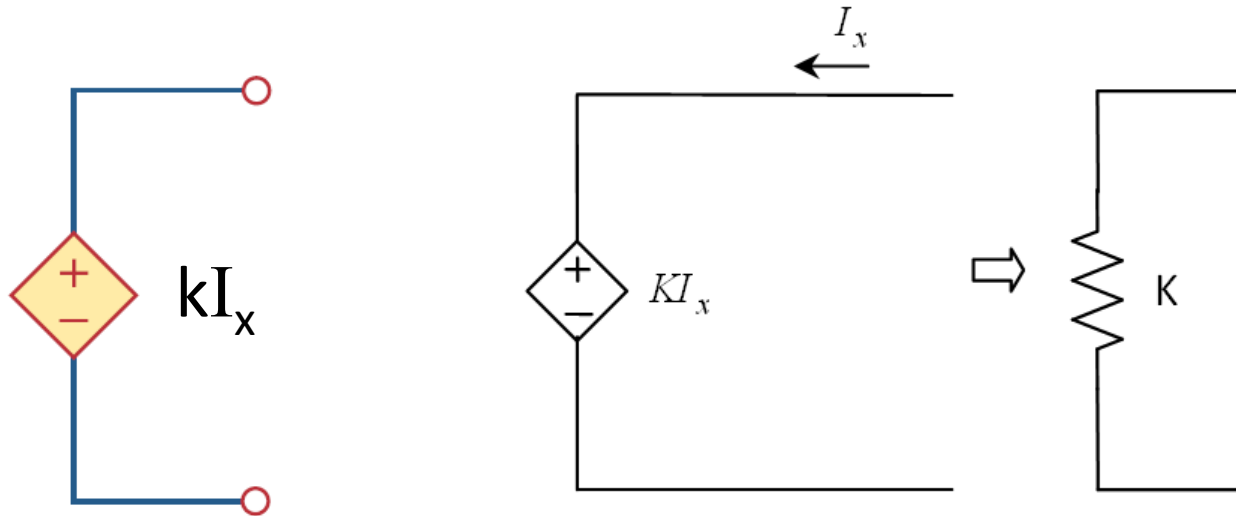Fuente de voltaje controlada por corriente




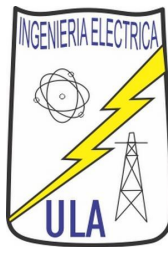

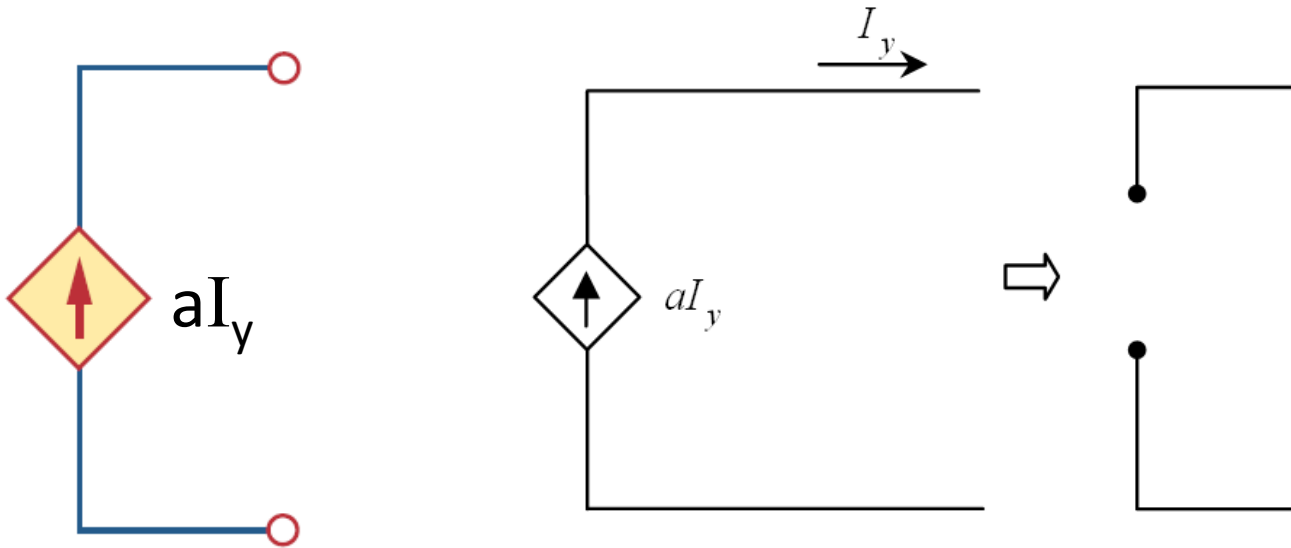Fuente de corriente controlada por corriente




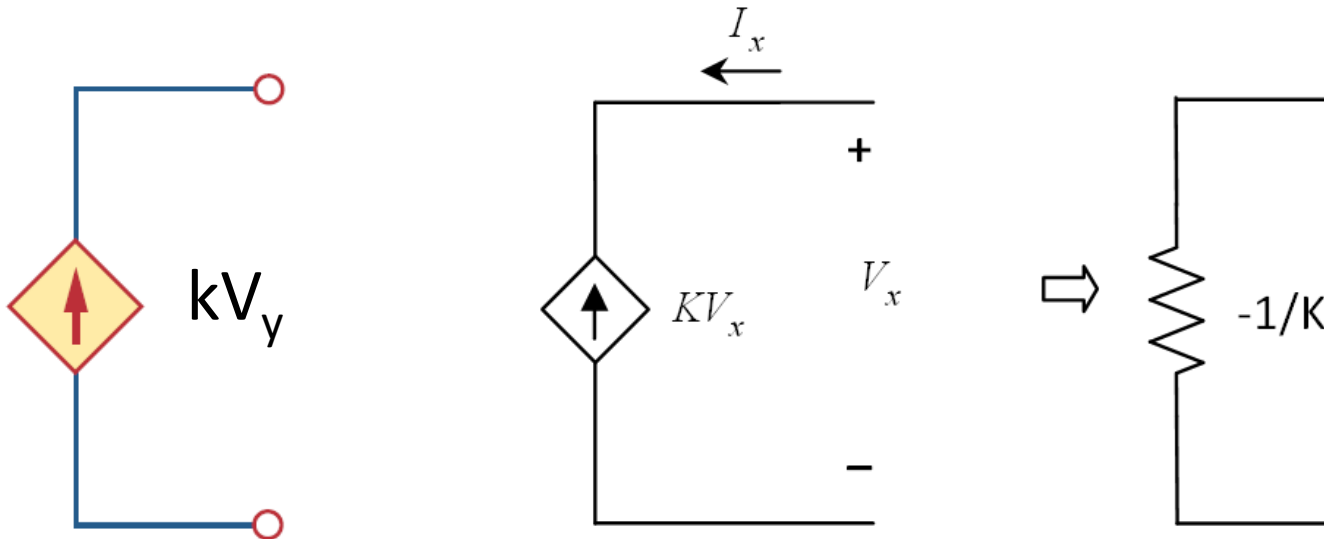Fuente de corriente controlada por voltaje




Las fuentes controladas se usan para modelar circuitos

- Ej: Transistor

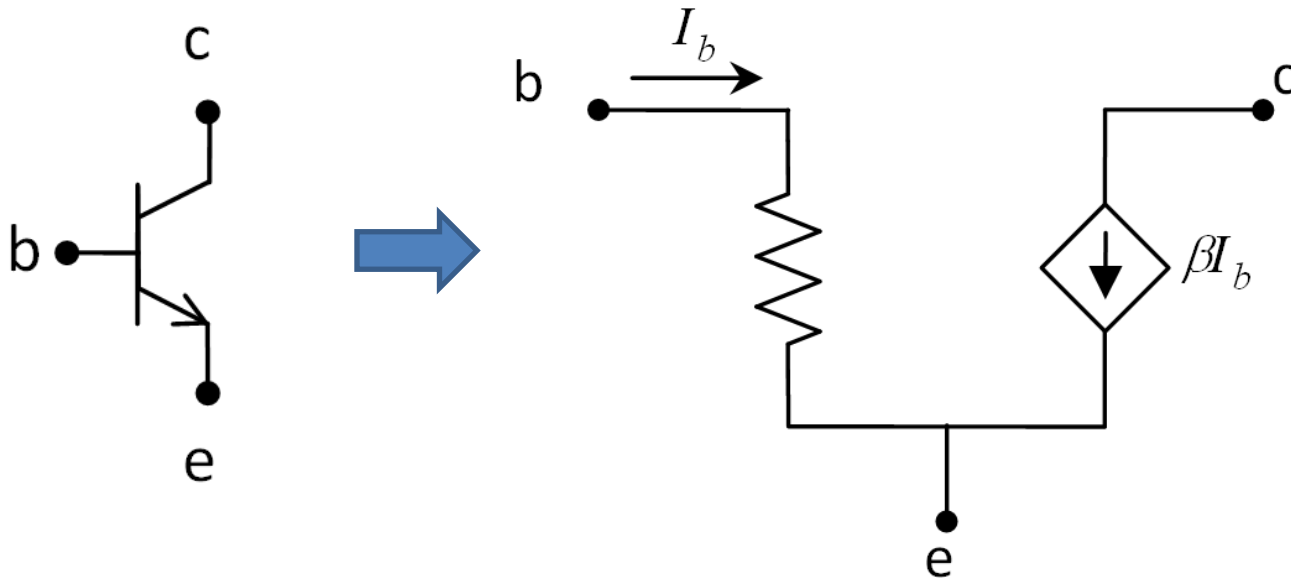


Las fuentes controladas se usan para modelar circuitos

- Ej: OPAMP

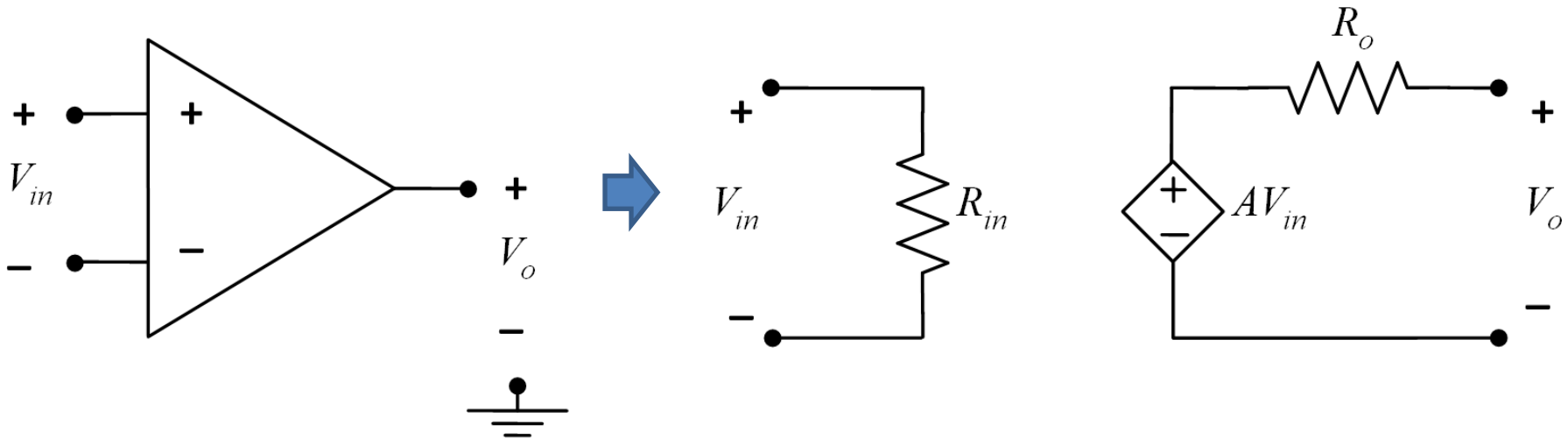

Potencia y energía

- Convenciones de signo

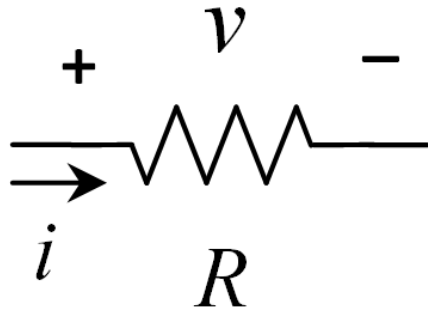


$$v = R.i$$

$$p = v.i = v \frac{v}{R} = \frac{v^2}{R} = i.Ri = i^2 R$$

$$E = \int_{t_0}^t p(t) dt = \int_{t_0}^t i^2 R dt = \int_{t_0}^t \frac{v^2}{R} dt$$

Potencia y energía

- Convenciones de signo

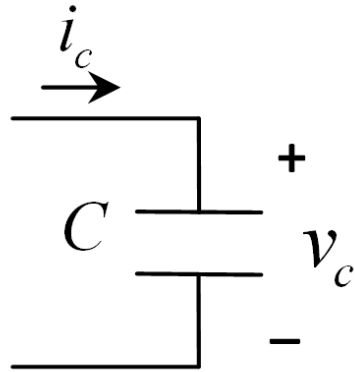

$$i_c = C \frac{dv_c}{dt}$$


$$v_c(t) = v_c(t_0) + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t i_c(\tau) d\tau$$

$$p = v \cdot i = v_c C \frac{dv_c}{dt}$$

$$E = \int_{-\infty}^t p(t) dt = \int_{-\infty}^t C v_c \frac{dv_c}{dt} dt = \frac{1}{2} C v_c^2$$

Potencia y energía

- Convenciones de signo

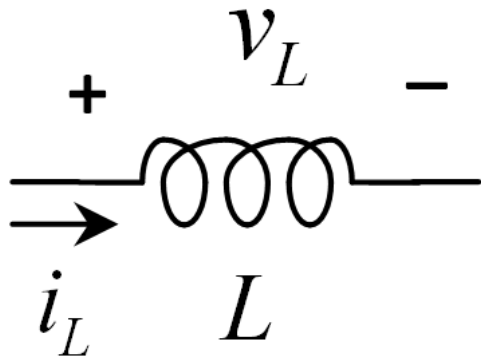

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}$$

$$i_L(t) = i_L(t_0) + \frac{1}{L} \int_{t_0}^t v_L(\tau) d\tau$$


$$p = v \cdot i = i_L L \frac{di_L}{dt}$$

$$E = \int_{-\infty}^t p(t) dt = \int_{-\infty}^t L i_L \frac{di_L}{dt} dt = \frac{1}{2} L i_L^2$$


Potencia entregada y absorbida (convención de signo)

(consumida)

Potencia absorbida = $V \cdot i$

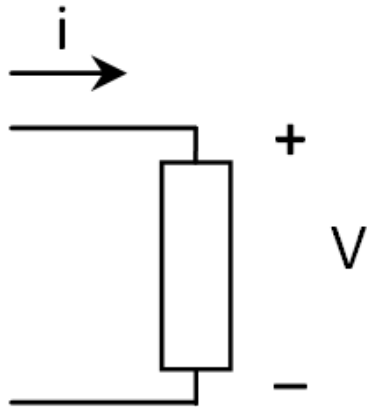

Potencia entregada = $V \cdot i$

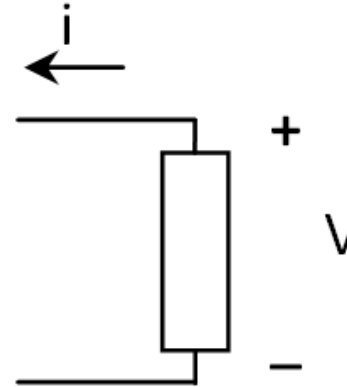


En un circuito:

$$\sum pot \text{ entregada} = \sum pot \text{ absorbida}$$

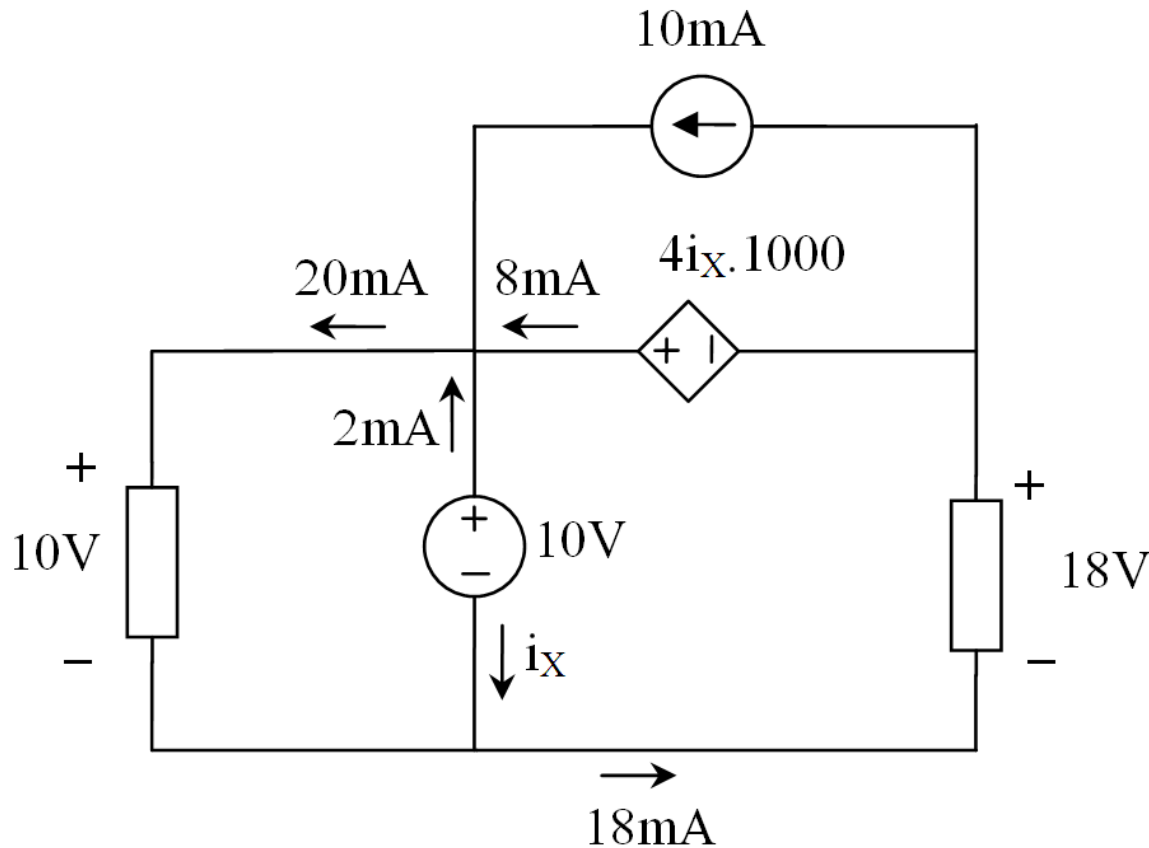
Ejemplo:

Comprobar el principio de conservación de energía, quien entrega y quien recibe potencia.



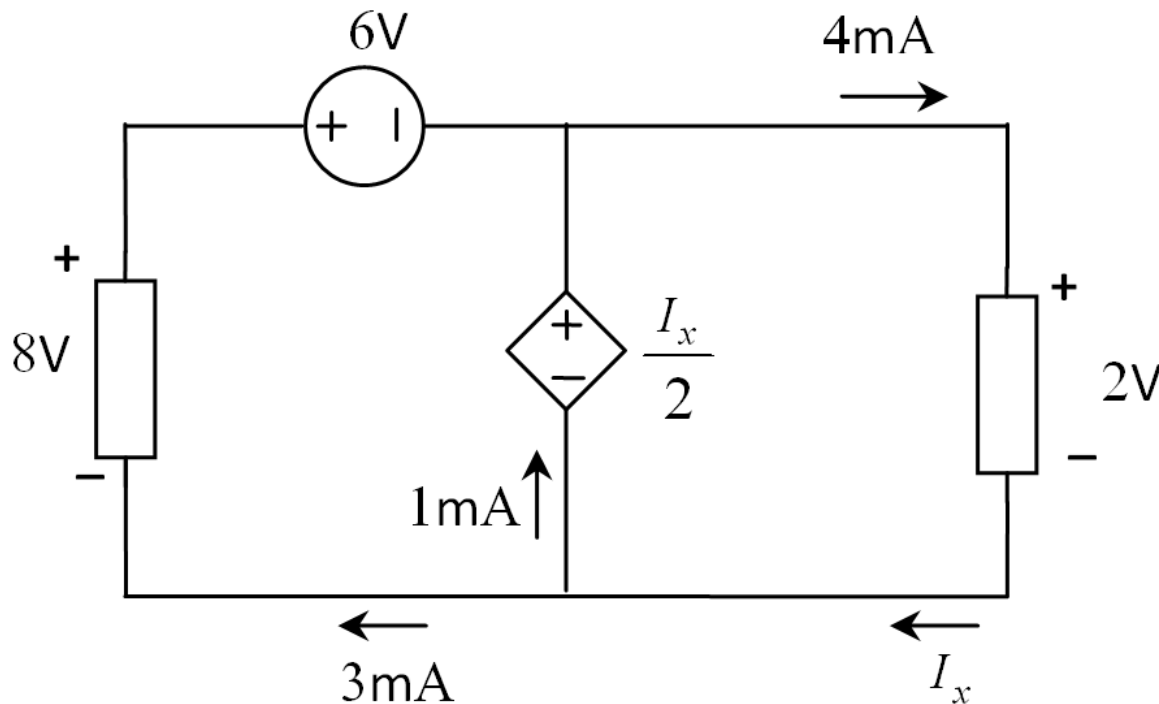
Ejercicio propuesto

Calcular potencia absorbida y entregada por cada elemento. Comprobar sumatoria de pot. entregada igual a absorbida



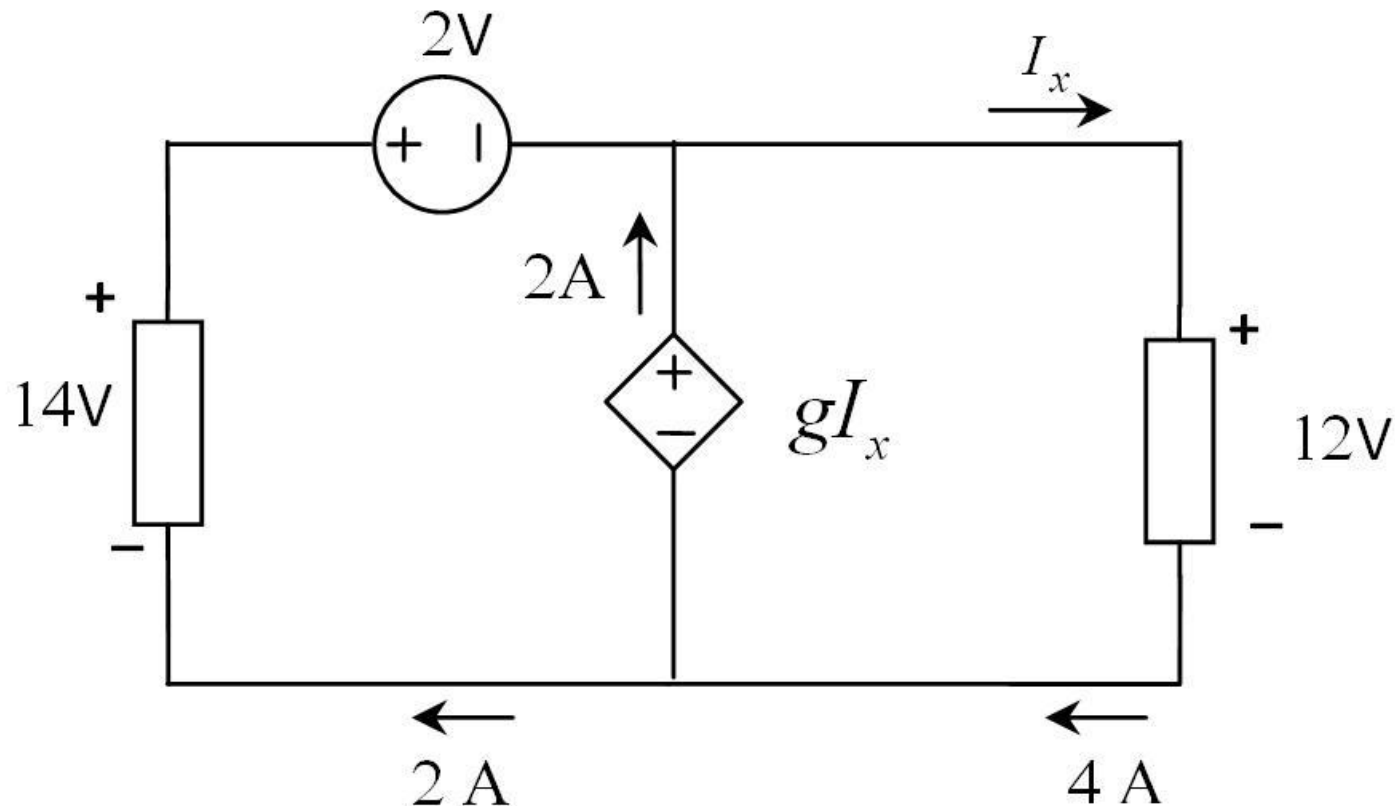Ejercicio propuesto

Determinar el valor de la constante g para que se cumpla el balance energético



Bibliografía

- Ilustraciones de:
 - Serway, Physics, 6ta ed.
 - Alexander, Sadiku, Fundamentals of Electric Circuits, 5th ed.