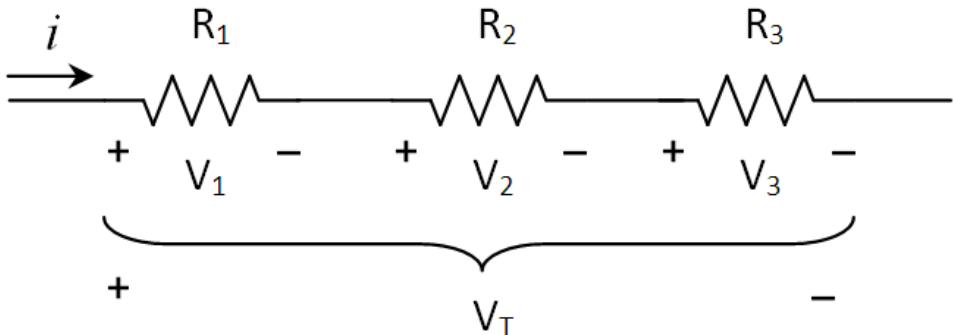


Elementos (R, L y C) en serie

Prof. Gerardo Ceballos


Resistencias en serie

- Los elementos en serie son atravesados por la misma corriente



$$V_T = V_1 + V_2 + V_3$$

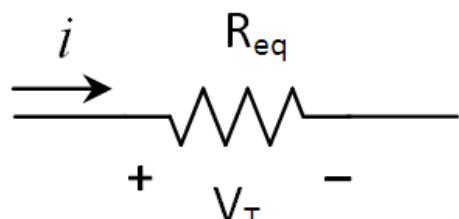
$$V_T = iR_1 + iR_2 + iR_3 = i(R_1 + R_2 + R_3) = iR_{eq}$$



$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

$$\frac{1}{G_{eq}} = \frac{1}{G_1} + \frac{1}{G_2} + \frac{1}{G_3}$$


Capacitores en serie

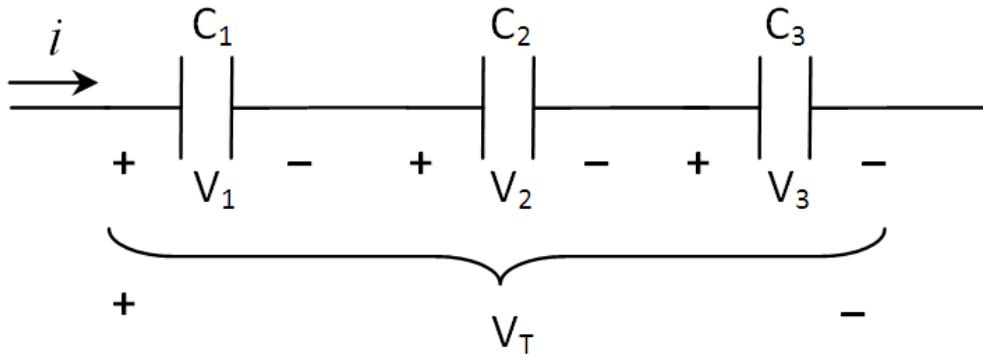

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3$$

$$V_T = \frac{1}{C_1} \int idt + \frac{1}{C_2} \int idt + \frac{1}{C_3} \int idt =$$
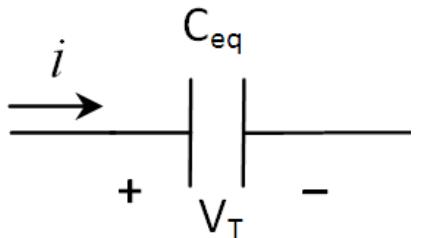
$$\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} \right) \int idt = \frac{1}{C_{eq}} \int idt$$




$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$$

Si son dos capacitores en serie:


$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

Inductores en serie

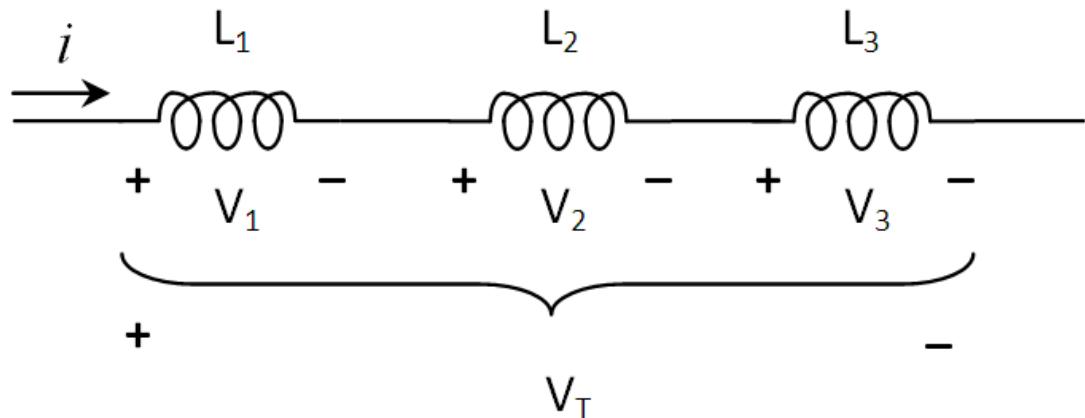

$$V_T = V_1 + V_2 + V_3$$
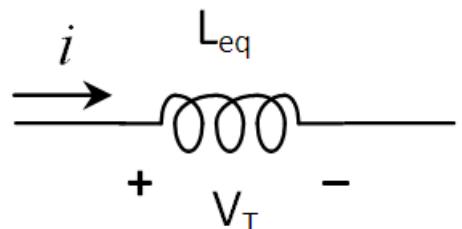
$$V_T = L_1 \frac{di}{dt} + L_2 \frac{di}{dt} + L_3 \frac{di}{dt} = (L_1 + L_2 + L_3) \frac{di}{dt} = L_{eq} \frac{di}{dt}$$




$$L_{eq} = L_1 + L_2 + L_3$$

Elementos (R, L y C) en paralelo

Prof. Gerardo Ceballos

Resistencias en paralelo

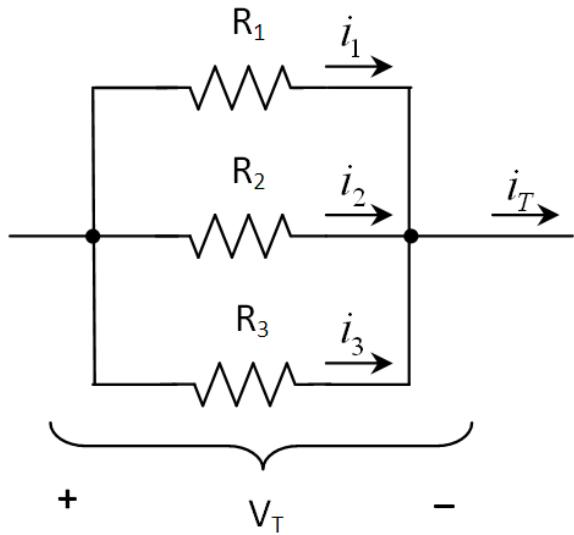- Sus extremos están conectados a los mismos nodos.
Sometidos al mismo voltaje.




$$i_T = i_1 + i_2 + i_3$$

$$\begin{aligned} i_T &= vG_1 + vG_2 + vG_3 \\ &= v(G_1 + G_2 + G_3) = vG_{eq} \end{aligned}$$

Si son dos resistores en paralelo:


$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

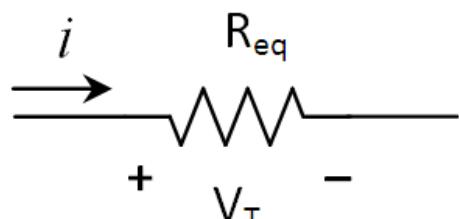

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + G_3$$


$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Capacitores en paralelo

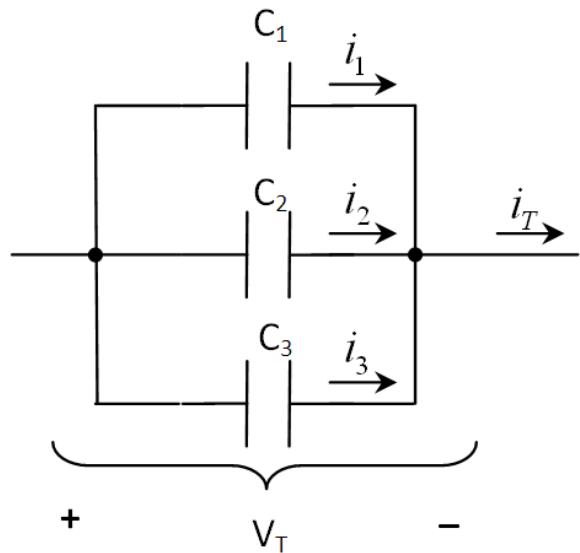


$$i_T = i_1 + i_2 + i_3$$
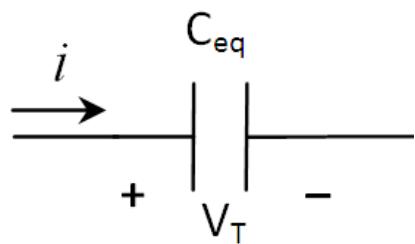
$$\begin{aligned} i_T &= C_1 \frac{dv}{dt} + C_2 \frac{dv}{dt} + C_3 \frac{dv}{dt} \\ &= (C_1 + C_2 + C_3) \frac{dv}{dt} = C_{eq} \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$



$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_3$$

Inductores en paralelo

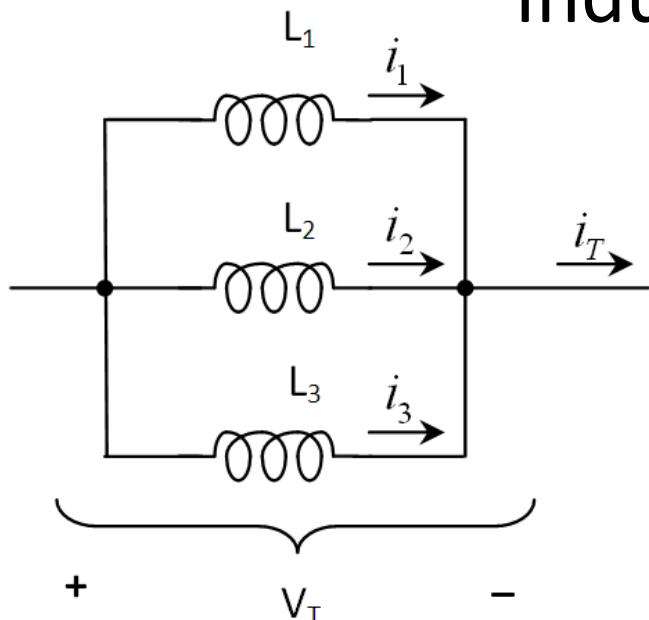


$$i_T = i_1 + i_2 + i_3$$

Si son dos inductores en paralelo:


$$L_{eq} = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

$$i_T = \frac{1}{L_1} \int v dt + \frac{1}{L_2} \int v dt + \frac{1}{L_3} \int v dt =$$
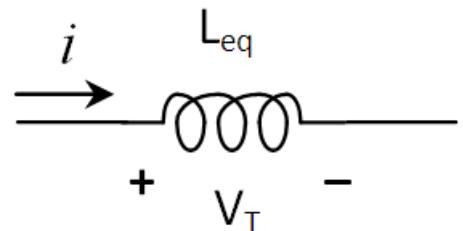
$$\left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} \right) \int v dt = \frac{1}{L_{eq}} \int v dt$$



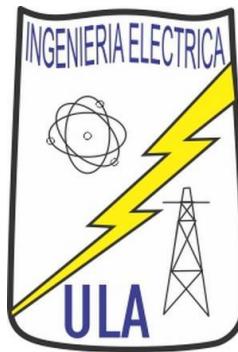
$$\frac{1}{L_{eq}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3}$$



Divisor de Voltaje y Divisor de Corriente

Prof. Gerardo Ceballos

Divisor de Voltaje

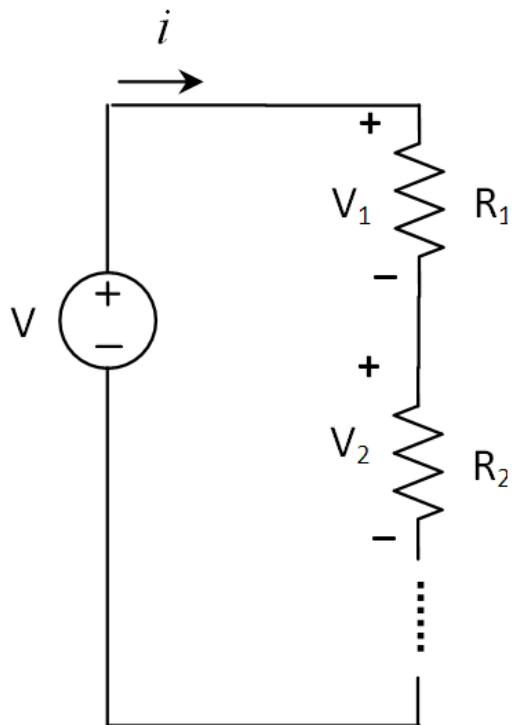


$$i = \frac{v}{R_1 + R_2 + \dots}$$

$$v_1 = v \frac{R_1}{R_1 + R_2 + \dots}$$

$$v_2 = v \frac{R_2}{R_1 + R_2 + \dots}$$


Divisor de Voltaje

- Ejemplo: Hallar V_1

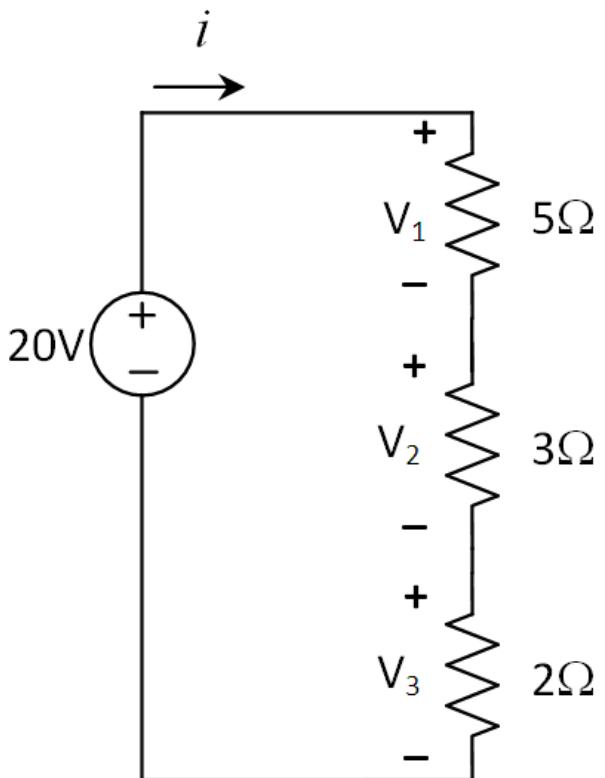

Proporcionalidad

Divisor de Corriente

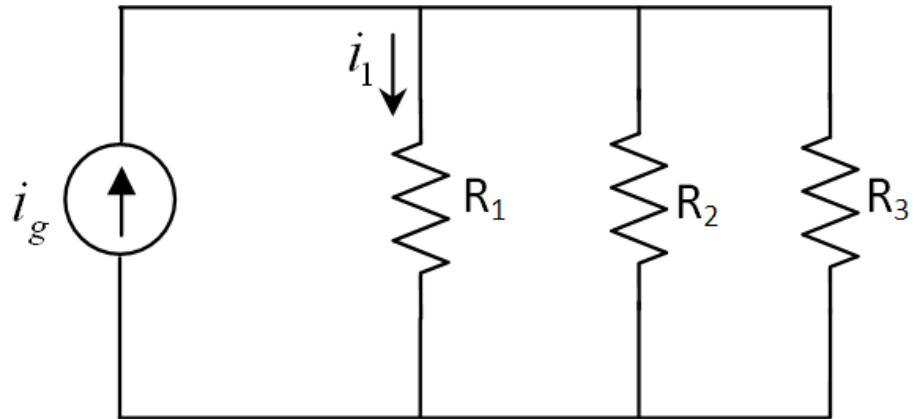


Para dos resistencias en paralelo:

$$v = \frac{i_g}{G_{eq}} = \frac{i_g}{G_1 + G_2 + \dots}$$

$$i_1 = \frac{v}{R_1} = vG_1$$

$$i_1 = i_g \frac{G_1}{G_1 + G_2 + \dots}$$



Resistencia por
donde no pasa

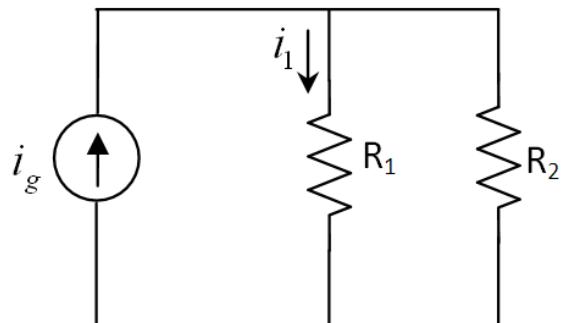

$$i_1 = i_g \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{\frac{1}{R_1}}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



Divisor de Corriente

- Ejemplo: Hallar i_1

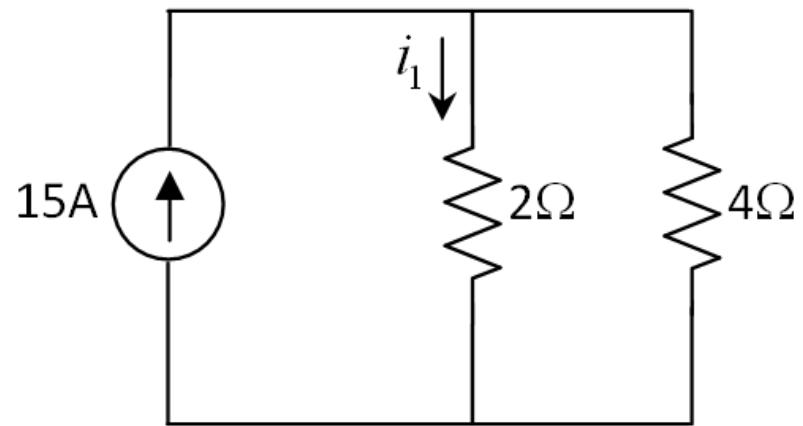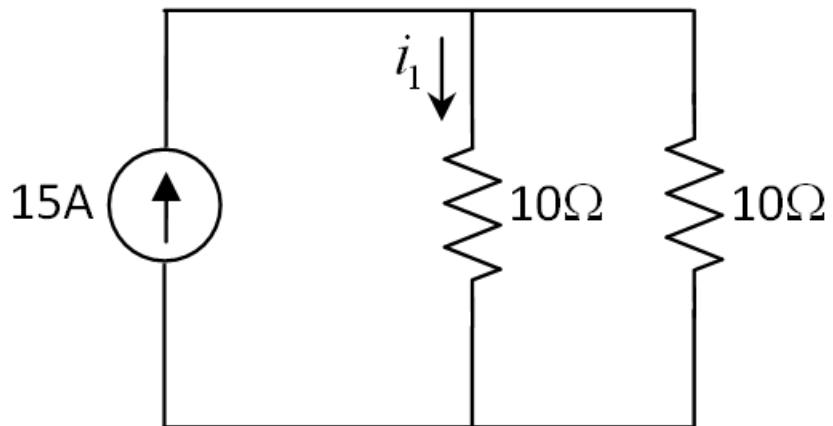


Mayor resistencia menor corriente



Fuentes en serie

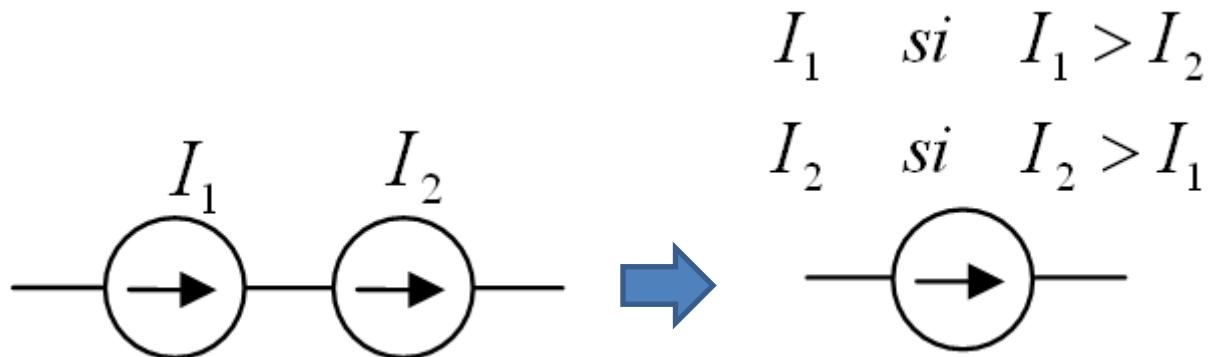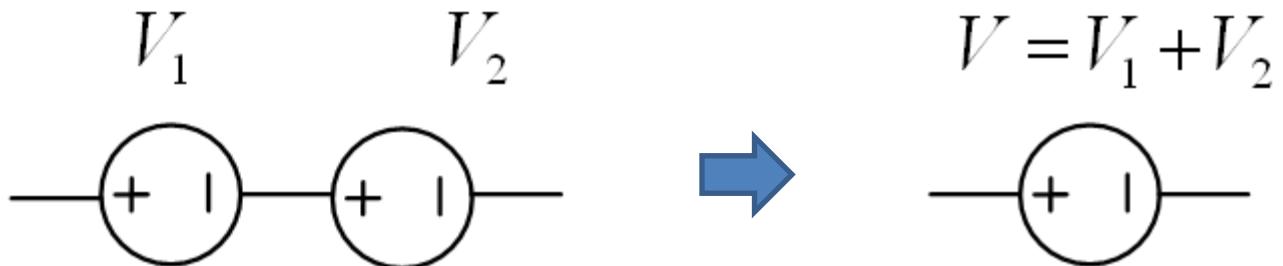


Fuentes en paralelo

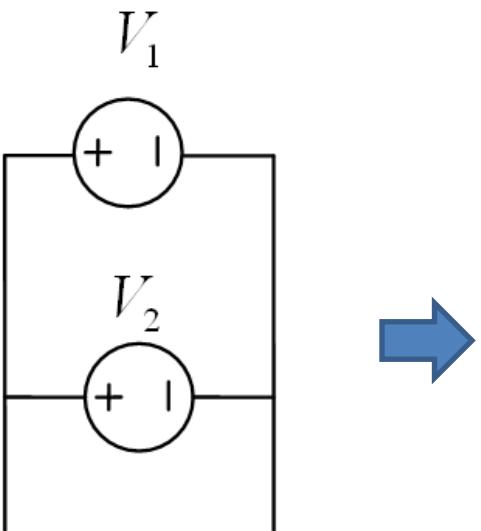

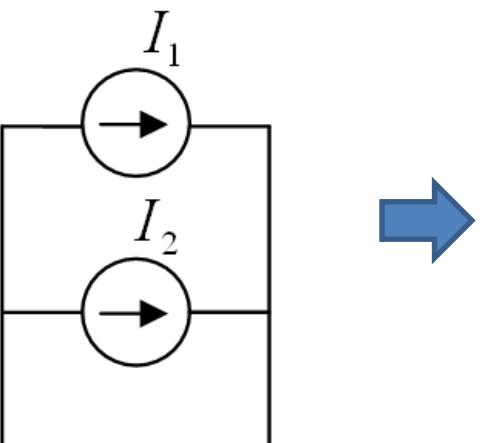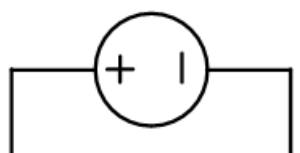$V_1 \quad si \quad V_1 > V_2$
 $V_2 \quad si \quad V_2 > V_1$






$$I = I_1 + I_2$$


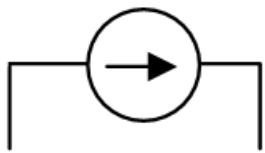


Fuentes en serie y paralelo

- Ejemplo:

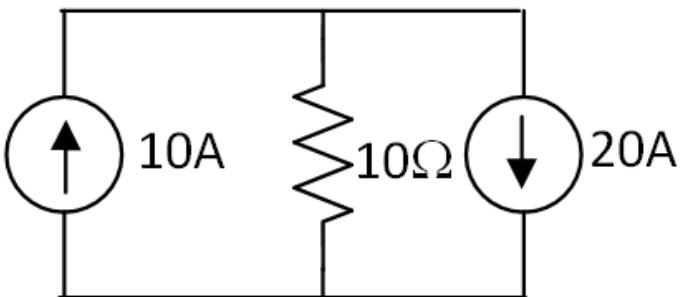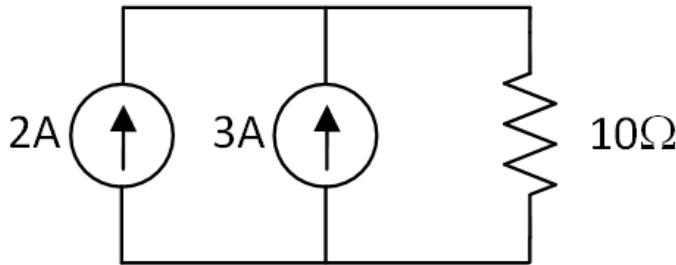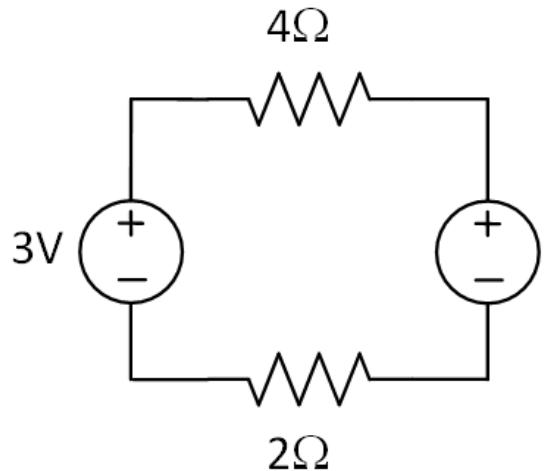

Rama independiente

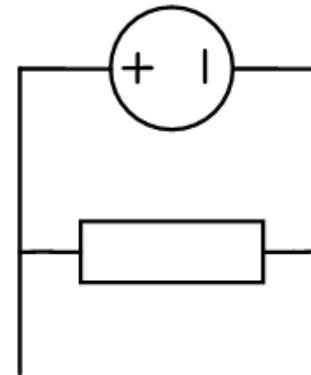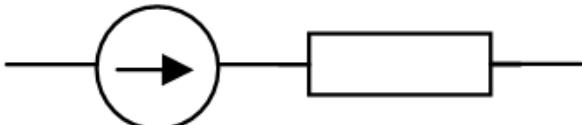

Ejemplo:

