
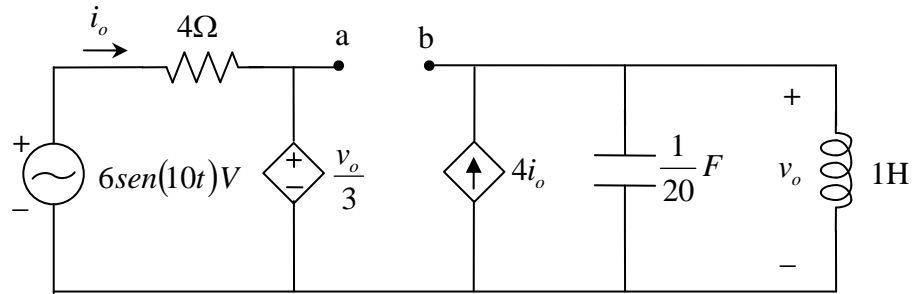


3er Parcial de Circuitos Eléctricos 1. Marzo 2016

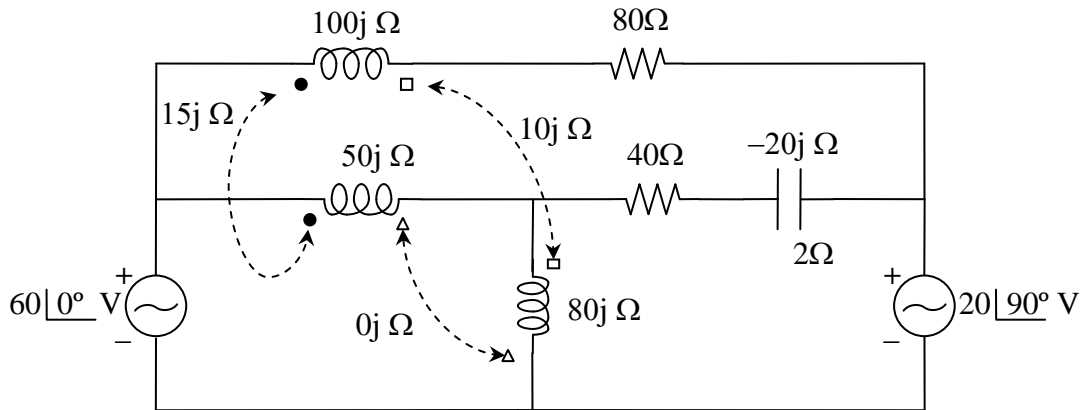
1-En el siguiente circuito encuentre la impedancia de Thevenin vista desde los terminales a-b. Encuentre los elementos conectados en serie que constituyen a Z_{TH} . Encuentre los elementos que conectados en paralelo conforman a Z_{TH} . (5 pts)




2-Plantear las ecuaciones de corrientes de Mallas (5 pts).



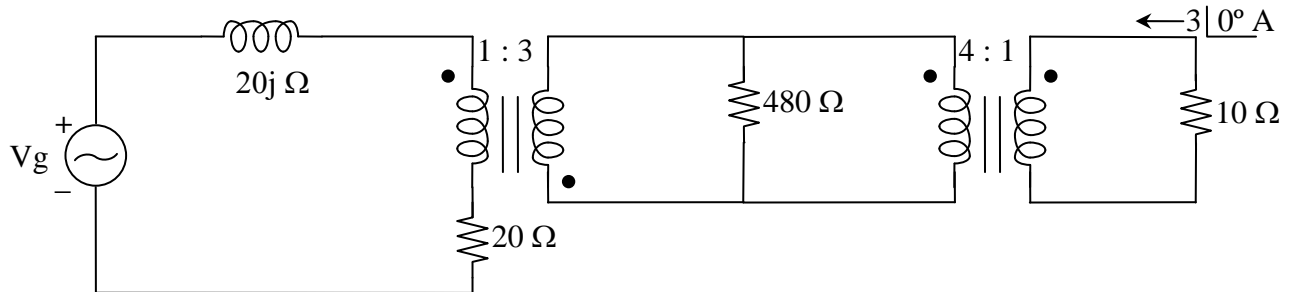
3- Hallar V_g (5 pts). **Válido para la Sección de Ceballos**



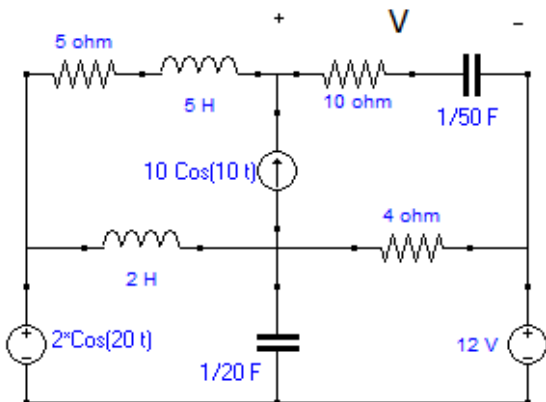
3- Encuentre la tensión V (5 pts). **Válido para las secciones de Paredes y Molina**



4- Se sabe que la impedancia de entrada es $Z_{ent} = |Z_{ent}| \angle 30^\circ \Omega$, $|V_g| = 200 \text{ V}$, $|V_{Xc}| = 50 \text{ V}$, la parte real de Z_x es $10\sqrt{3} \Omega$. Encuentre los valores de Z_x , X_C y Z_{ent} . (5 pts)

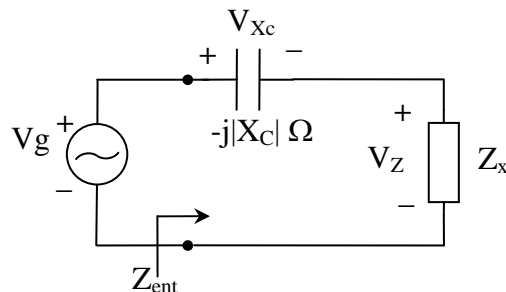

2)

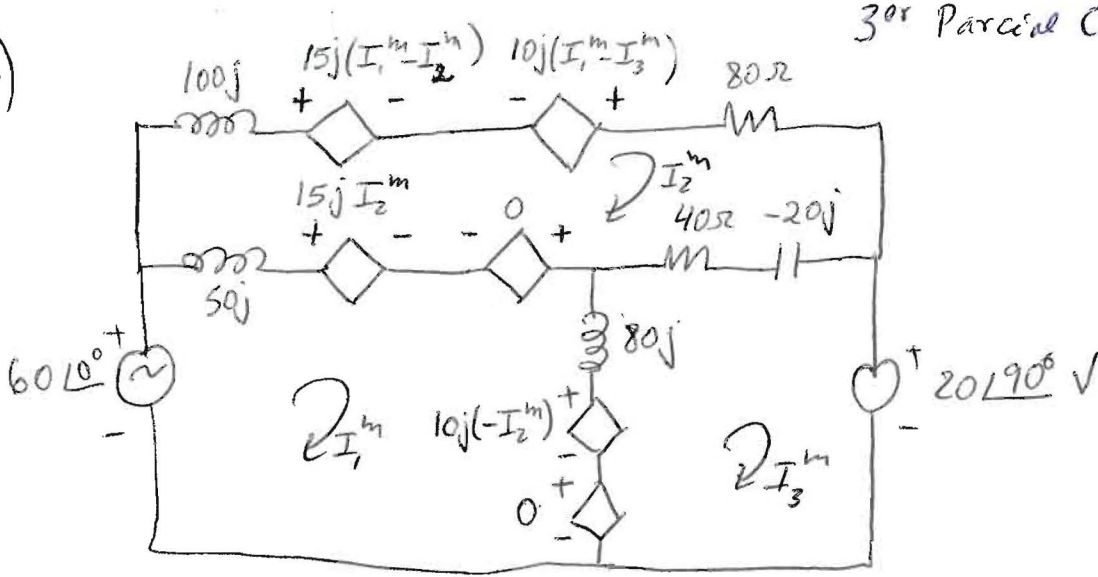


M1: $130j I_1^m - 50j I_2^m - 80j I_3^m = 60 - 15j I_2^m + 10j I_2^m$
 $130j I_1^m - 45j I_2^m - 80j I_3^m = 60 \quad (1)$

M2: $-50j I_1^m + (120 + 130j) I_2^m - (40 - 20j) I_3^m = -15j(I_1^m - I_2^m) + 10j(I_1^m - I_3^m) + 15j I_2^m$
 $-45j I_1^m + (120 + 100j) I_2^m - (40 - 30j) I_3^m = 0 \quad (2)$

M3: $-80j I_1^m - (40 - 20j) I_2^m + (40 + 60j) I_3^m = -20 \angle 90^\circ - 10j I_2^m$
 $-80j I_1^m - (40 - 30j) I_2^m + (40 + 60j) I_3^m = -20 \angle 90^\circ \quad (3)$

3)

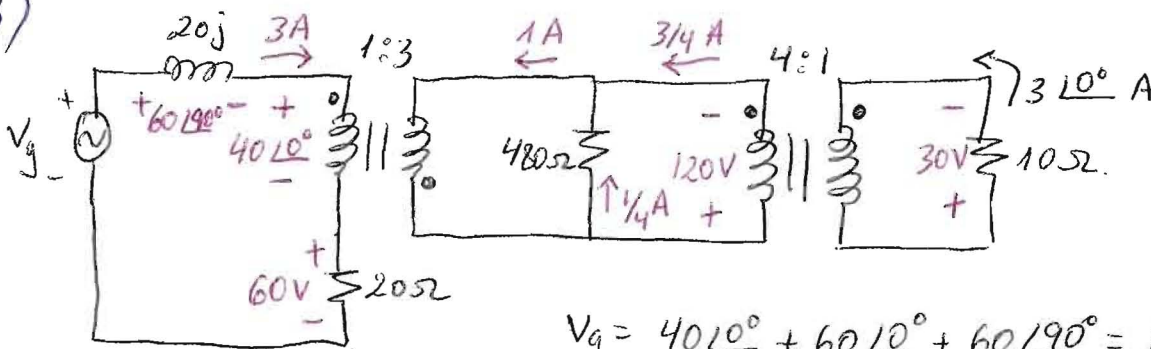



$$V_g = 40 \angle 0^\circ + 60 \angle 0^\circ + 60 \angle 90^\circ = 100 + 60j$$

$$V_g = 116,61 \angle 30^\circ \text{ V}$$

3^{er} Parcial Circuitos I. B2015

4) $Z_{ent} = |Z_{ent}| \angle 30^\circ$



$|V_g| = 200V$
 $|V_{Xc}| = 50V$
 $Real\{Z_x\} = 10\sqrt{3}\Omega$
 $Z_x = ?$, $X_c = ?$, $Z_{ent} = ?$

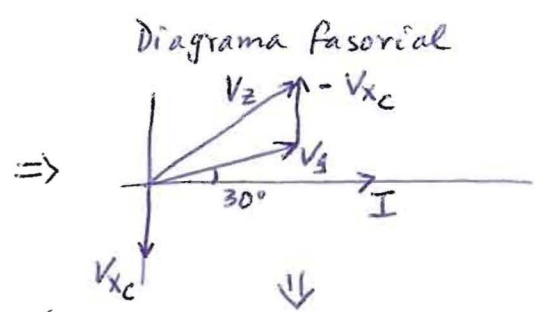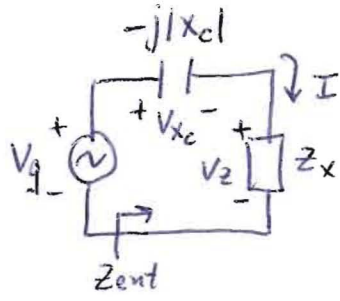

$V_z = Z_x I$
 $173,21 + 150j = (10\sqrt{3} + X_j) |I| \angle 10^\circ$
 $Real = Real$
 $173,21 = 10\sqrt{3} |I| \Rightarrow |I| = \frac{173,21}{10\sqrt{3}}$
 $|I| = 10 \Rightarrow I = 10 \angle 0^\circ$

$V_{Xc} = 50 \angle -90^\circ V$; $V_g = 200 \angle 30^\circ V$
 $V_g = V_{Xc} + V_z \Rightarrow V_z = V_g - V_{Xc}$
 $V_z = 200 \angle 30^\circ - 50 \angle -90^\circ = 229,13 \angle 40,89^\circ V$
 $V_z = 173,21 + 150j$

$Z_x = \frac{V_z}{I} = 17,32 + 15j \Omega \Rightarrow X_c = \frac{|V_{Xc}|}{|I|} = \frac{50}{10} = 5 \Omega$
 $Z_{ent} = Z_x - |X_c|j$
 $Z_{ent} = 17,32 + 10j \Omega$

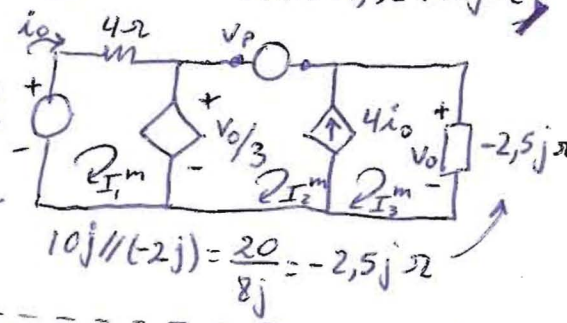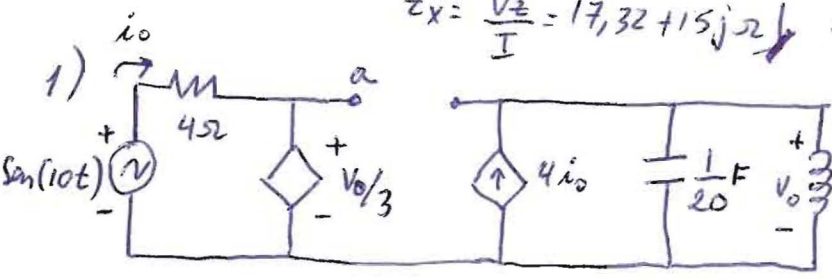

M1: $4I_1^m = 6 - \frac{V_0}{3}$, $V_0 = -2,5j I_3^m$
 $4I_1^m - \frac{2,5}{3} j I_3^m = 6$
 $4I_1^m - \frac{5}{6} j I_3^m = 6$ (1)
 SP: $-2,5j I_3^m = \frac{V_0}{3} - V_p$
 $-2,5j I_3^m + \frac{2,5j}{3} I_3^m + V_p = 0$
 $-\frac{2(2,5)}{3} j I_3^m + V_p = 0$
 $-\frac{5}{3} j I_3^m + V_p = 0$ (2)

Ec Cond: $4i_0 = I_3^m - I_2^m$; $I_0 = I_1^m$
 $4I_1^m + I_2^m - I_3^m = 0$ (3)


$V_{TH} = V_p |_{I_2^m=0} = 7,68 \angle 129,8^\circ V$

$I_N = I_2^m |_{V_p=0} = -6 \angle 0^\circ$

$Z_{TH} = \frac{V_{TH}}{I_N} = 0,8197 - 0,9836j \Omega$
 $\frac{R_s}{0,81\Omega} \quad \frac{C_s}{-0,9836j}$
 $\frac{-j}{\omega C_s} = -0,9836j$

$\Rightarrow C_s = 101,7 \mu F$
 $R_s = 0,81 \Omega$

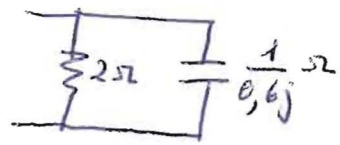$Y_{TH} = \frac{1}{Z_{TH}} = 0,5 + 0,6j \Omega^{-1}$



$\omega C_p = 0,6$
 $C_p = 60 \mu F$
 $R_p = 2 \Omega$