

Sistemas Digitales Compuertas

Prof. Luis Araujo


Escuela de Ingeniería Eléctrica



Señales Lógicas

- Lógica Positiva:
 - BAJO (L): señal comprendida en el intervalo de voltaje más bajo, se interpreta como 0 lógico
 - ALTO (H): señal comprendida en el intervalo de voltaje más alto, se interpreta como 1 lógico
- Lógica Negativa:
 - BAJO (L): se interpreta como 1 lógico
 - ALTO (H): se interpreta como 0 lógico

Circuito Digital (Lógico)

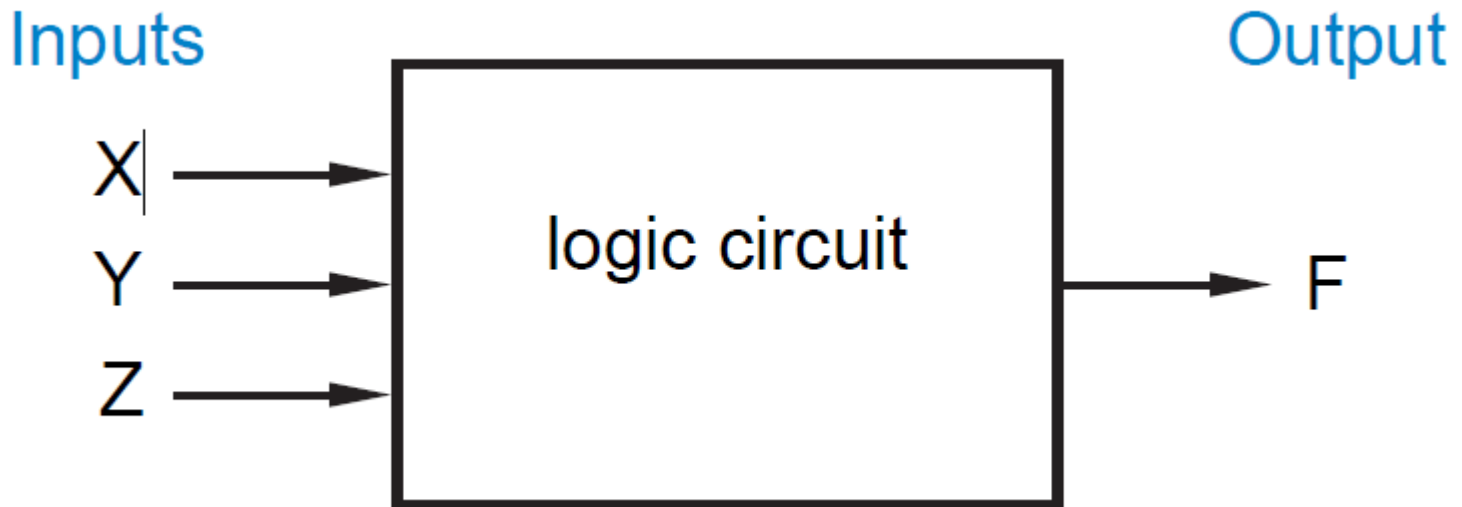

Compuertas Básicas



X	Y	X AND Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1




X	Y	X OR Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1




X	NOT X
0	1
1	0

Compuertas Inversoras


 


X	Y	X NAND Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

X	Y	X NOR Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Tabla de Verdad

  


X	Y	Z	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1


Familias Lógicas

- Una Familia Lógica es una colección de diferentes Circuitos Integrados que tiene características similares en sus entradas, salidas y circuitería interna.
- Familias más populares:
 - MOS Complementario (CMOS)
 - Lógica Transistor-Transistor (TTL)


Lógica CMOS

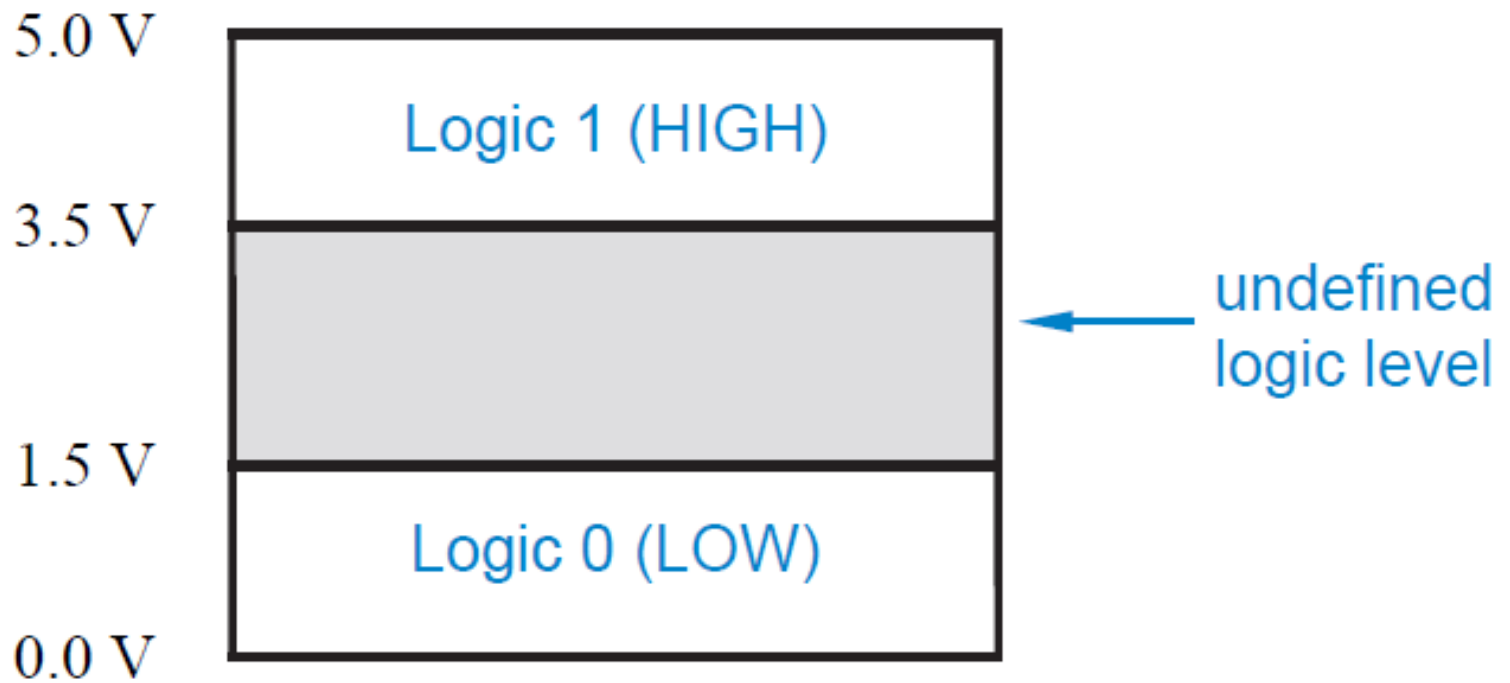

Transistor MOS

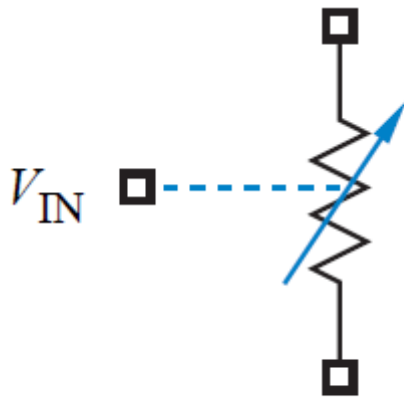


 Circuit symbol for an n -channel MOS (NMOS) transistor.



Voltage-controlled resistance:
increase $V_{gs} \implies$ decrease R_{ds}

Note: normally, $V_{gs} \geq 0$

 


Voltage-controlled resistance:
decrease $V_{gs} \implies$ decrease R_{ds}

Note: normally, $V_{gs} \leq 0$


Circuit symbol for a p -channel MOS (PMOS) transistor.

Compuerta NOT


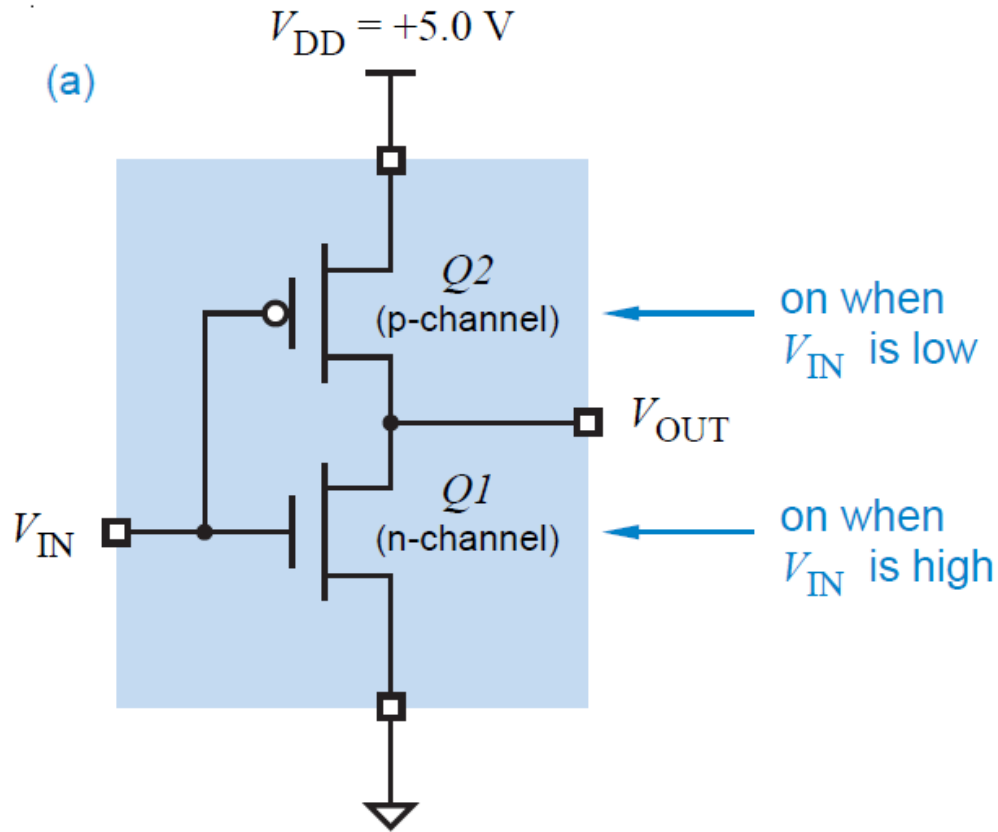


(b)


V_{IN}	$Q1$	$Q2$	V_{OUT}
0.0 (L)	off	on	5.0 (H)
5.0 (H)	on	off	0.0 (L)

 

Compuerta NOT

  


Compuerta NAND

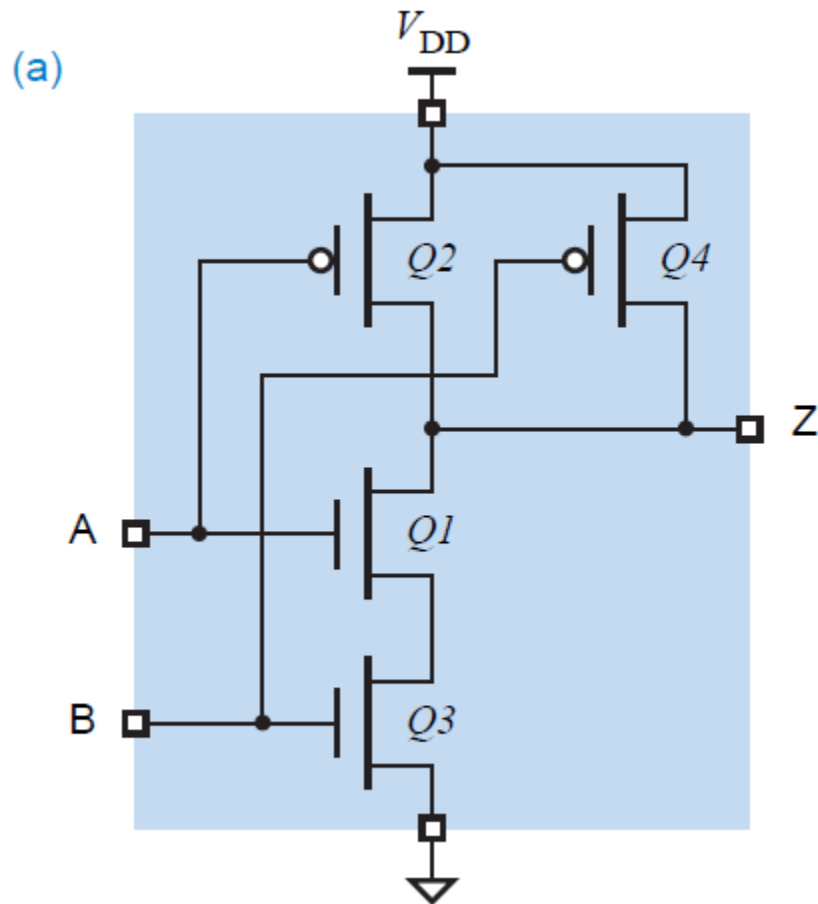


(b)

A	B	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4	Z
L	L	off	on	off	on	H
L	H	off	on	on	off	H
H	L	on	off	off	on	H
H	H	on	off	on	off	L

 

Compuerta NOR

 


(b)

A	B	$Q1$	$Q2$	$Q3$	$Q4$	Z
L	L	off	on	off	on	H
L	H	off	on	on	off	L
H	L	on	off	off	on	L
H	H	on	off	on	off	L

(c)



Compuerta AND

 



(b)

A	B	$Q1$	$Q2$	$Q3$	$Q4$	$Q5$	$Q6$	Z
L	L	off	on	off	on	on	off	L
L	H	off	on	on	off	on	off	L
H	L	on	off	off	on	on	off	L
H	H	on	off	on	off	off	on	H

(c)



Retardos de Propagación

  


Entradas sin utilizar


(a)



(b)

 


(c)

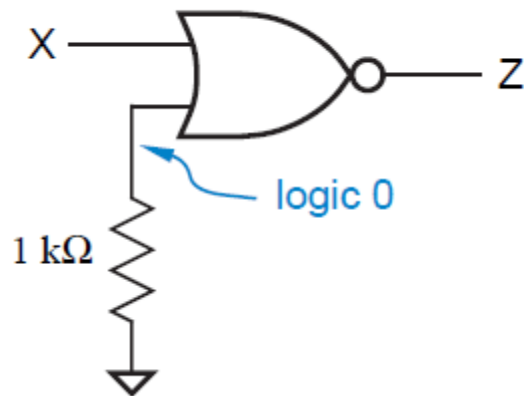


Circuitos Integrados Comerciales

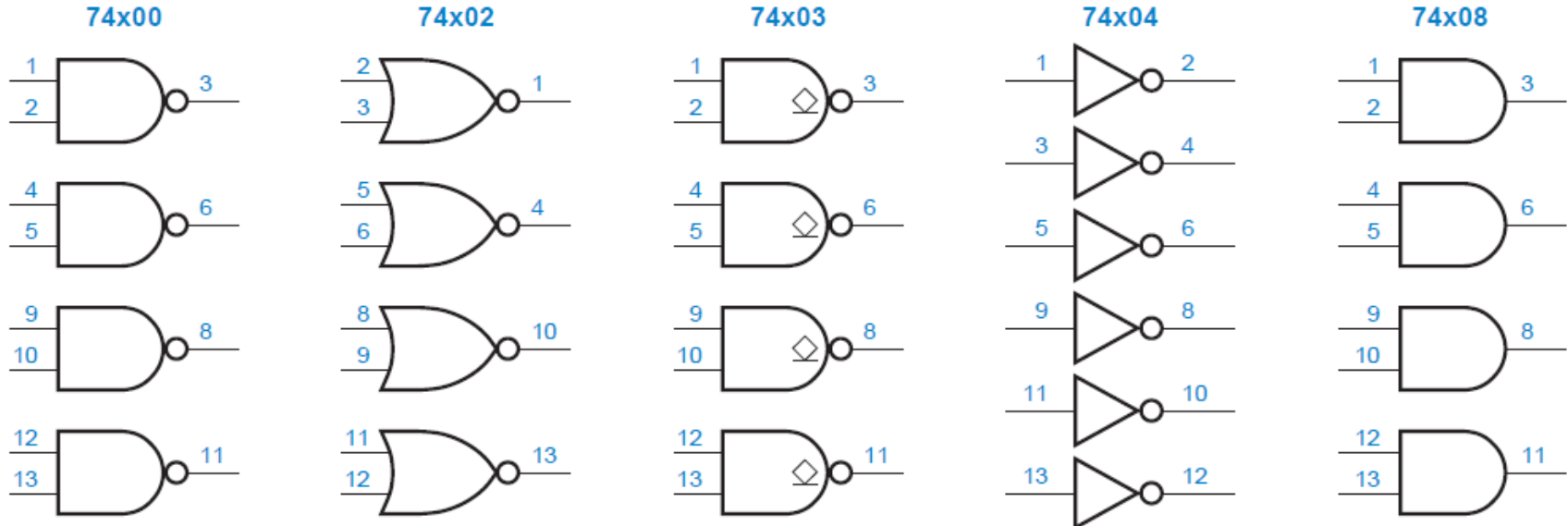- CMOS: HC, HCT, VHC, VHCT
- TTL: S, LS, AS, ALS, F



Circuitos Integrados Comerciales

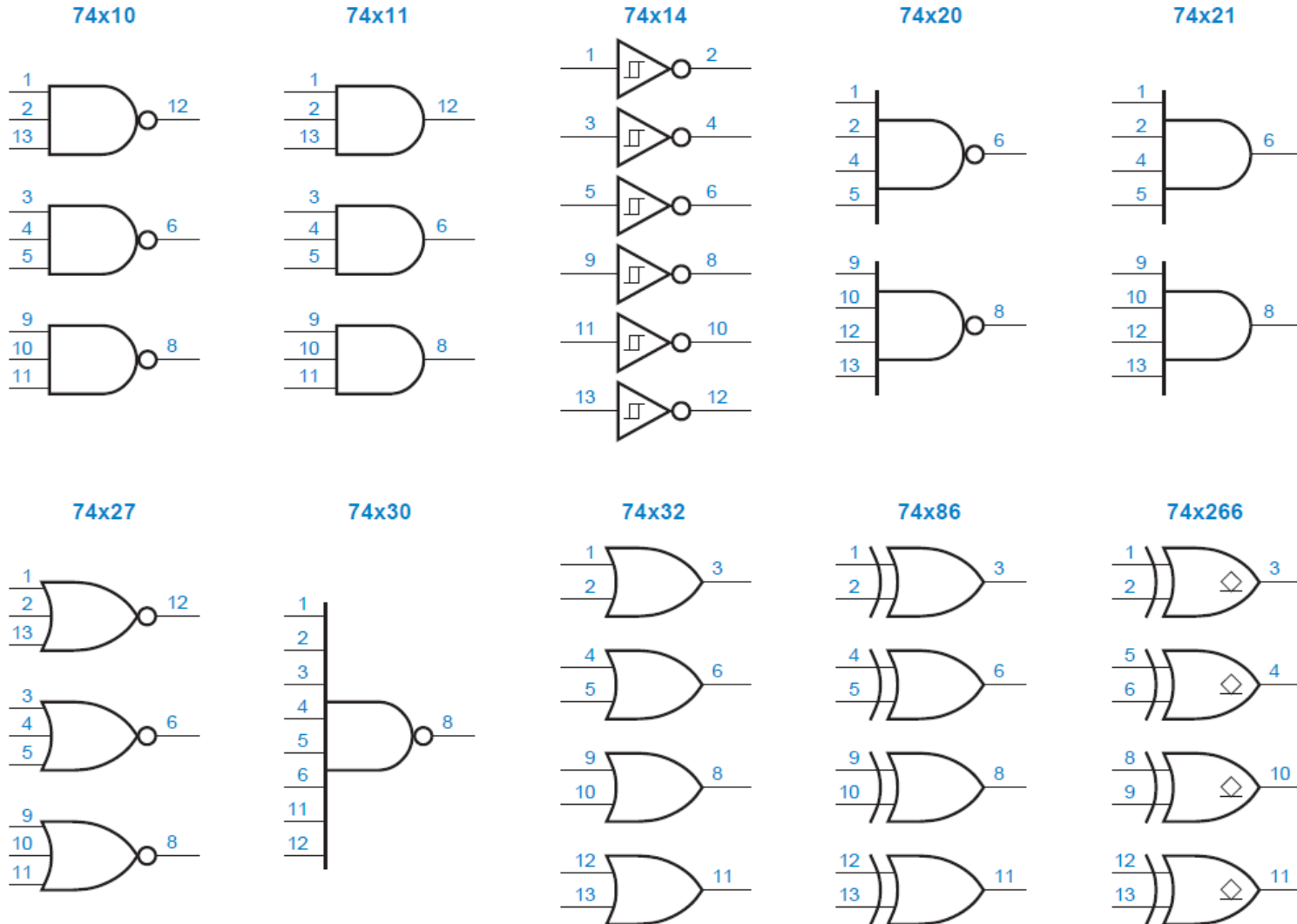

Interface TTL – CMOS

