 


4to. Parcial Sistemas Digitales A-15

Prof. Luis ARAUJO

1. Implemente el siguiente Diagrama de Estados. Use para el diseño un flip-flop JK (con la entrada K complementada) para Q_0 y dos flip-flop D para Q_1 y Q_2 . Además use para el diseño solo compuertas NAND de 2, 3 y 4 entradas y la asignación de estados que se muestra en la figura.



2. Implemente el siguiente diagrama ASM.

